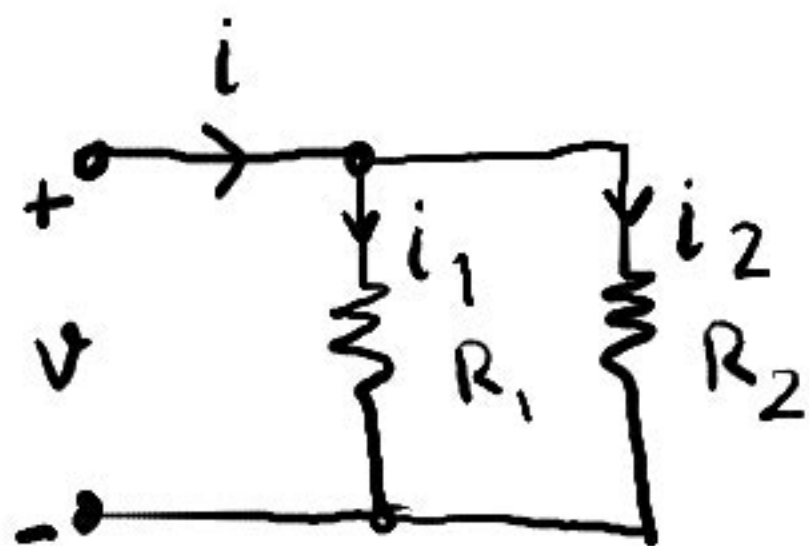


Current Divider



$$i_2 = \frac{V}{R_2}, \quad i_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$V = i \times (R_1 \parallel R_2) = i \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$\therefore i_2 = \frac{i}{\cancel{R_2}} \left(\frac{\cancel{R_1} R_2}{R_1 + R_2} \right) \rightarrow V$$


$$i_2 = i \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{i}{\cancel{R_1}} \left(\frac{\cancel{R_1} R_2}{R_1 + R_2} \right) = i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$




$$\therefore i_K = \frac{\frac{1}{R_K} \cdot i}{\frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_N}}$$

Power (u : VA)

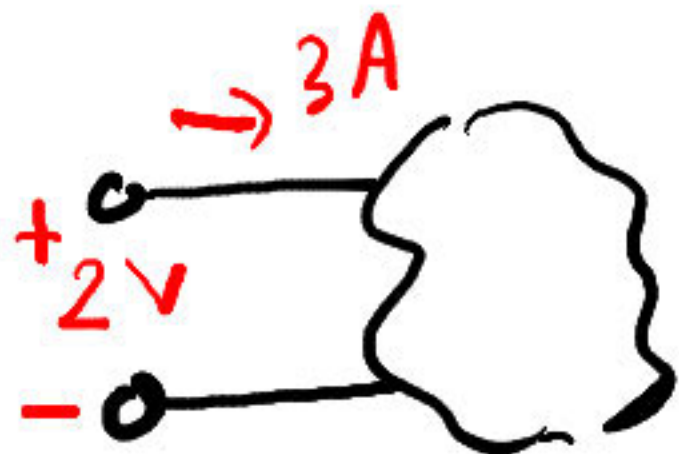

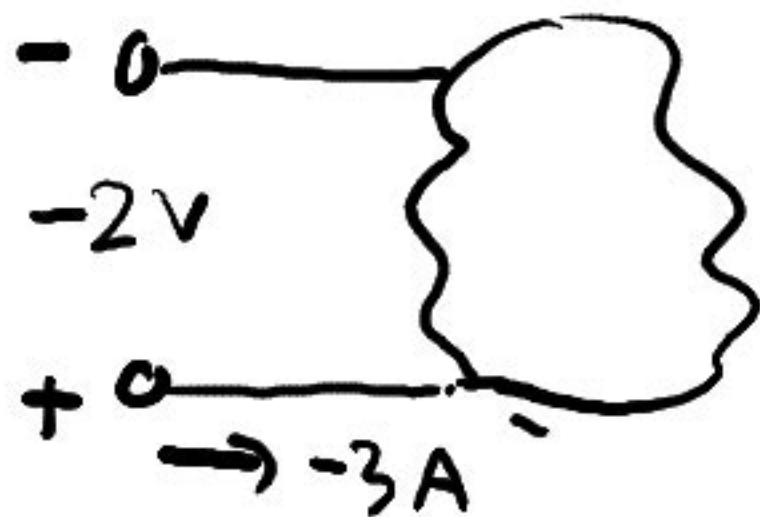
$$P = (2V)(3A) = +6W \text{ (รับพลังงาน)}$$



$$P = (-2V)(-3A) = 6W$$


(รับพลังงาน)

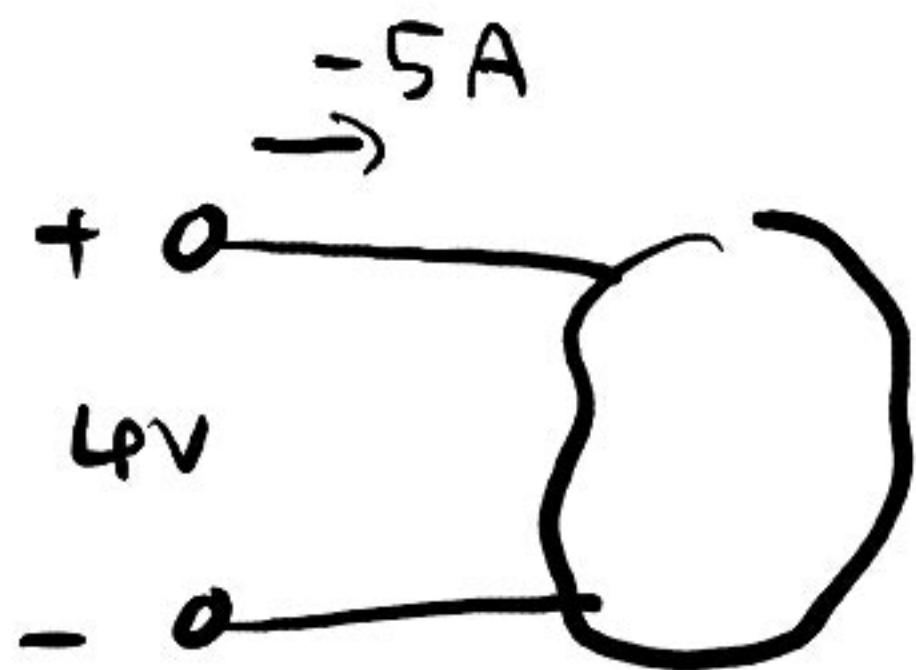


$$P = (4V)(-5A) = -20W$$

(Supply)


Test

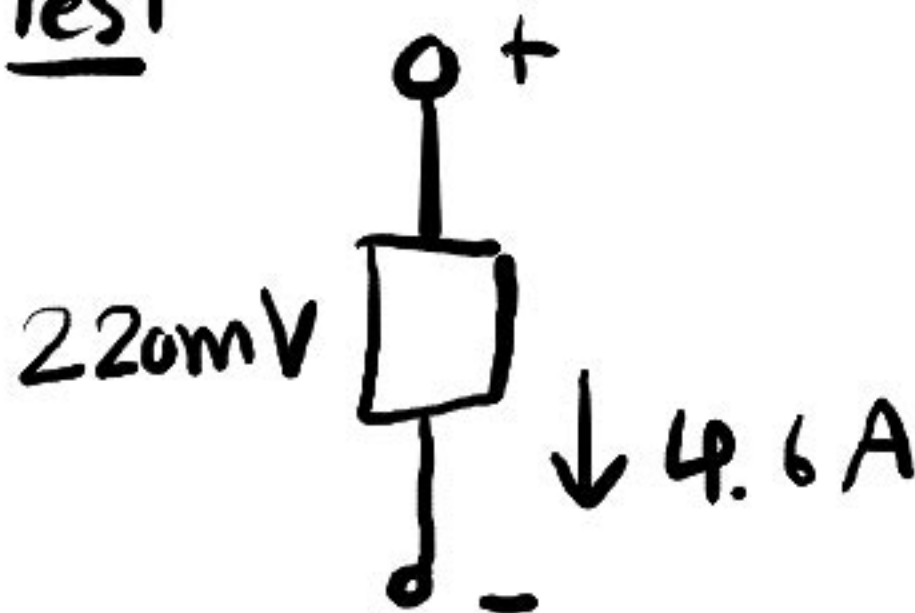

$$P = (220mV)(4.6A) = 1.012W$$

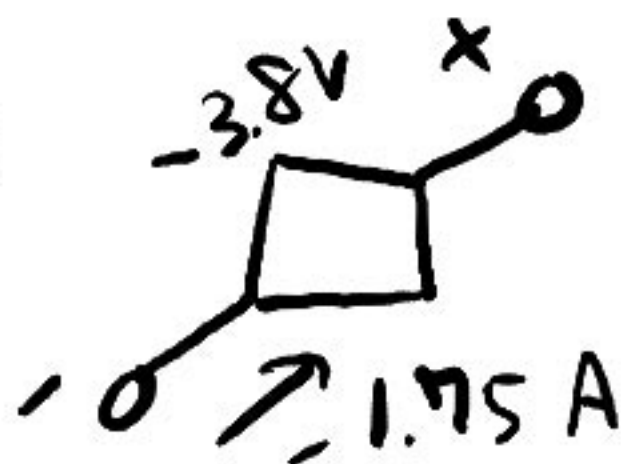

$$P = (-3.8V)(-1.75A) = +6.65W$$

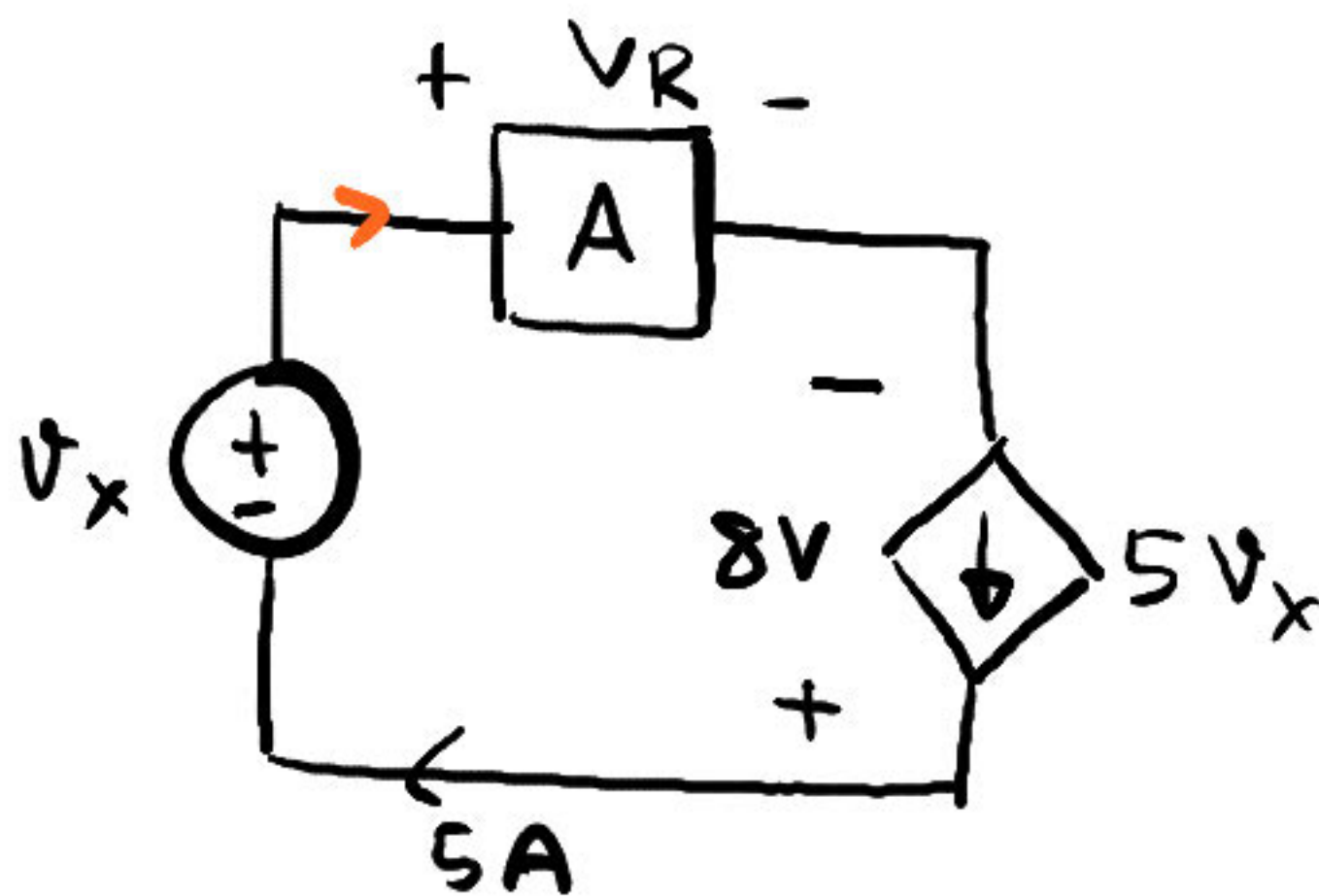

$$5v_x = 5A$$

ถ้า $v_x = 1V, v_R = 9V$


จงหาว่า องค์ประกอบ A
รับพลังงานหรือไม่ ?

$$\begin{aligned} \therefore P_A &= (v_R)(5v_x) \\ &= (9V)(5A) \\ &= +45W \quad * \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{5v_x} &= (-8V)(5A) \\ &= -40W \end{aligned}$$


$$P_{v_x} = (-1V)(5A) = -5W$$

50W

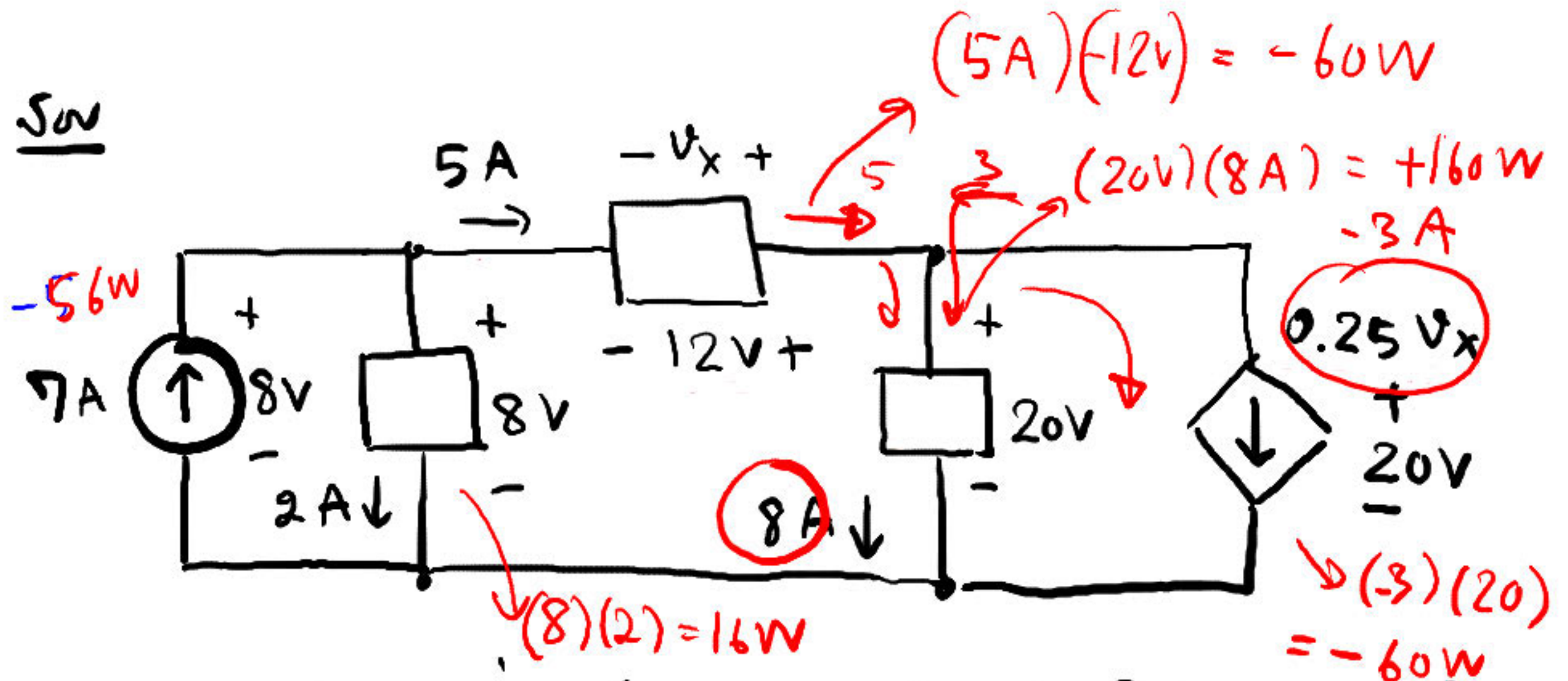

จำนวนกำลังงานที่ องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ แต่ละตัว ได้รับ (หน่วย W)

วิธีทำ

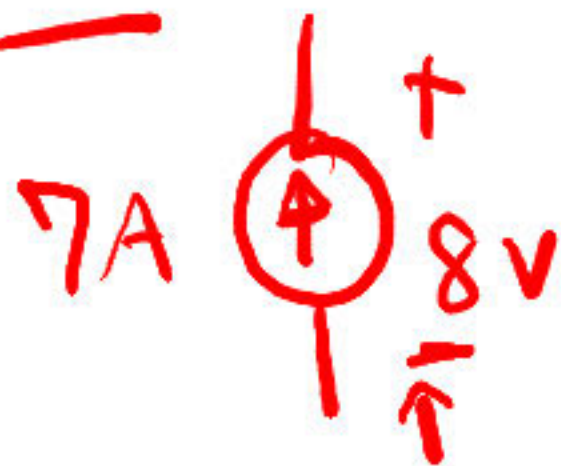

$$\Rightarrow P = (-8V)(7A) = -56W \checkmark$$

$$-56 + 16 + 160 - 60 - 60 = 0$$

Ohm's Law

- กระแสไฟฟ้าแปรผันกับแรงดันไฟฟ้า

$$i \propto V$$

- กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับค่าความต้านทาน


$$i \propto \frac{1}{R}$$

$$\therefore V = iR$$



Kirchoff Voltage Law (KVL)

$$(\sum V = 0)$$

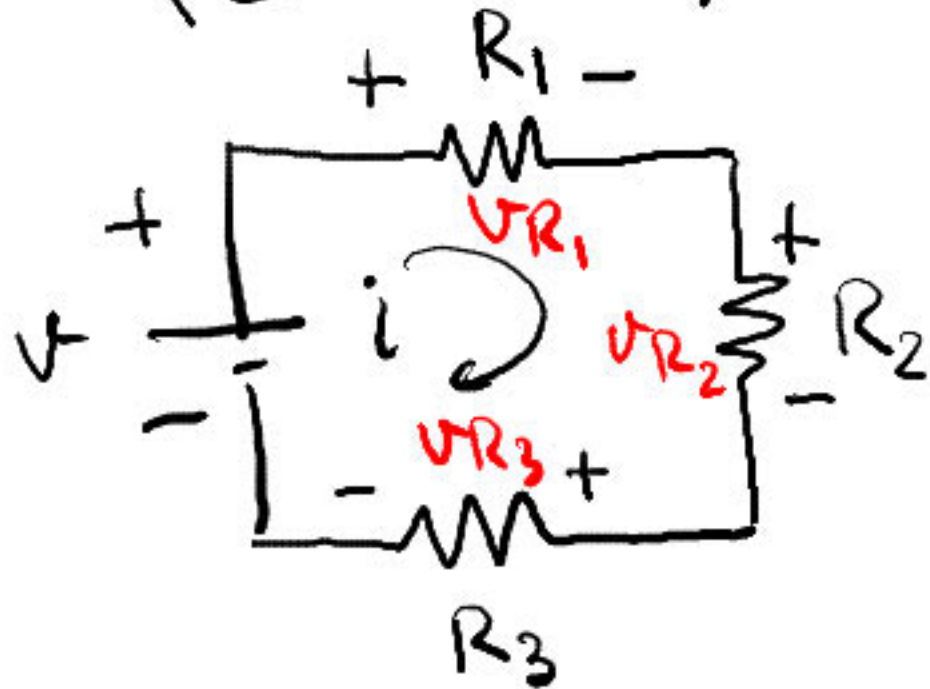

$$\Rightarrow V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} + (-V) = 0 \checkmark$$

$$iR_1 + iR_2 + iR_3 = V$$

$$i(R_1 + R_2 + R_3) = V$$


$$i(R_T) = V$$

$$i = \frac{V}{R_T}$$

Ohm's Law $\rightarrow$

$$V_R = i \cdot R$$

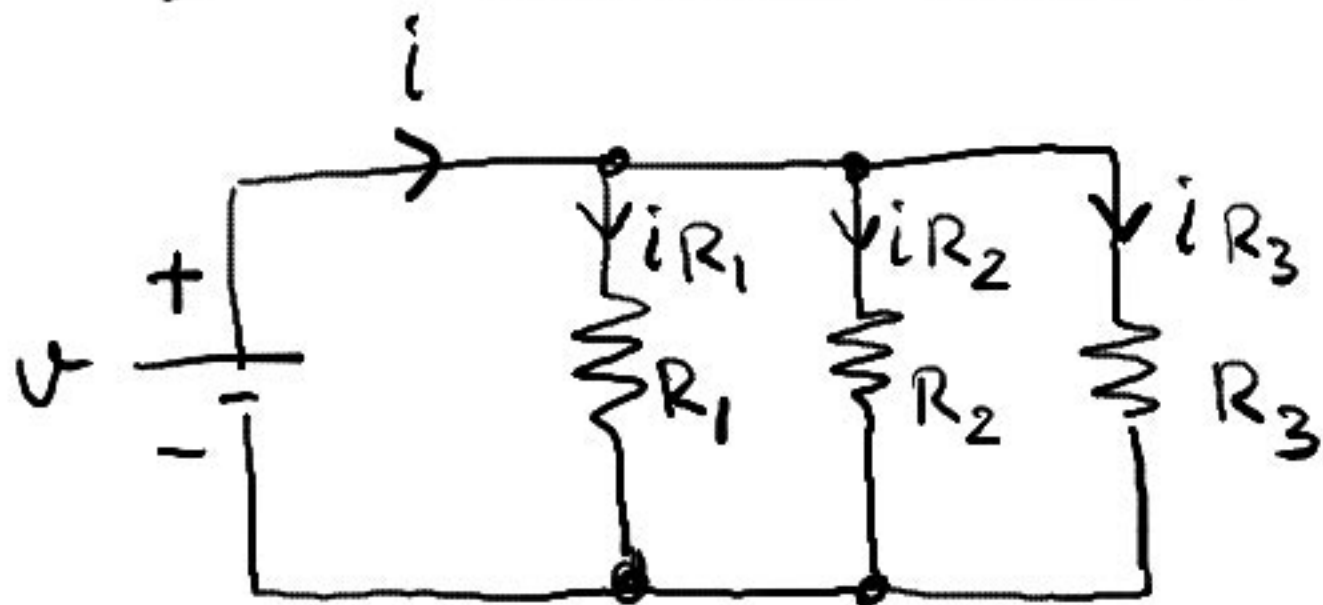Kirchoff Current Law (KCL) $\Rightarrow (\sum I = 0)$



$\Rightarrow iR_1 + iR_2 + iR_3 + (-i) = 0$


KCL $\frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} = i$

$$V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = i$$

Ohm's Law $\rightarrow$

$$V \left(\frac{1}{R_T} \right) = i$$

Ex

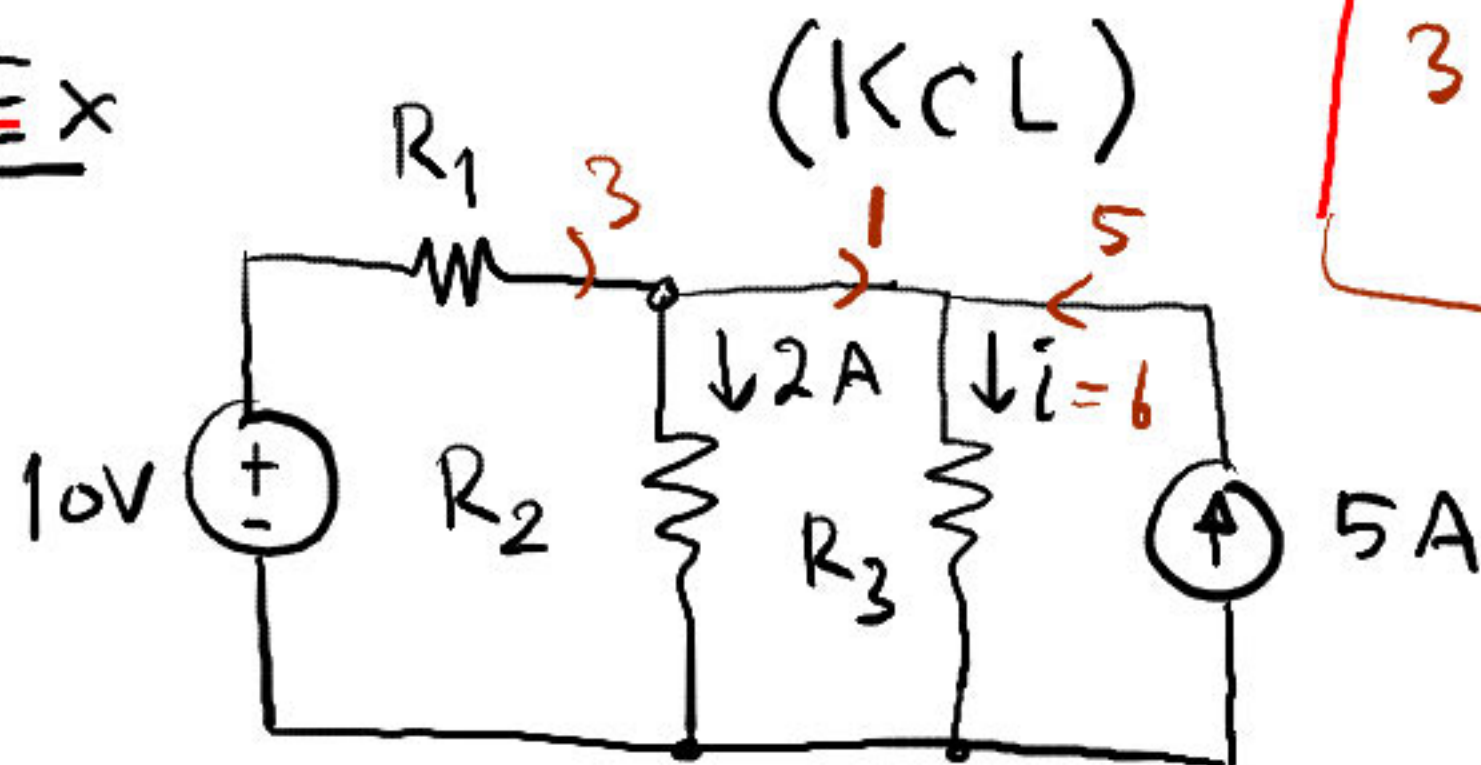


$$\text{สมการ } i_{R_1} = 3 \text{ A} \quad (1)$$

$$3 - 2 - i + 5 = 0$$

$$i = 6 \text{ A}$$

หาค่า i ที่ไหลผ่าน R_3 เมื่อแหล่งจ่าย (10V) จ่ายกระแส 3 A


วิธีที่ 1

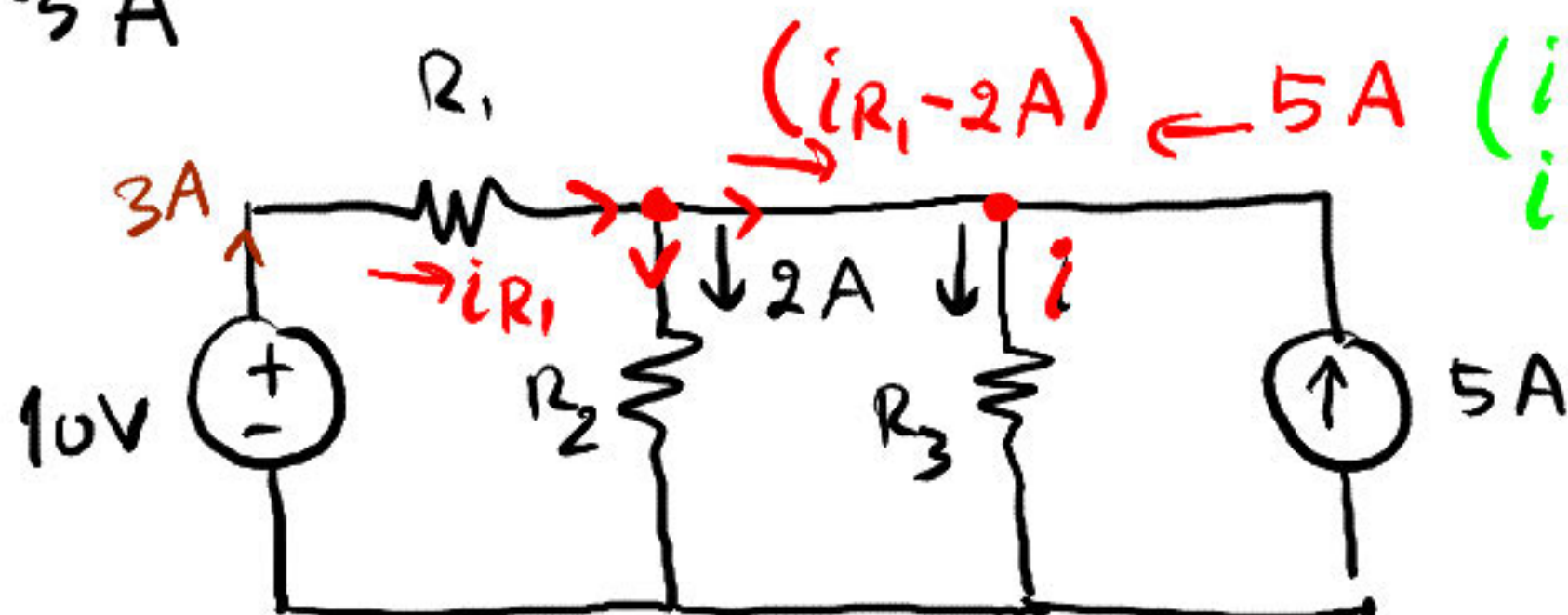

(i ใดเข้า $\bullet = +$)
(i ใดออก $\bullet = -$)

KCL ; $i_{R_1} - 2 - i + 5 = 0 \quad (1)$

Ex 2 (KCL)

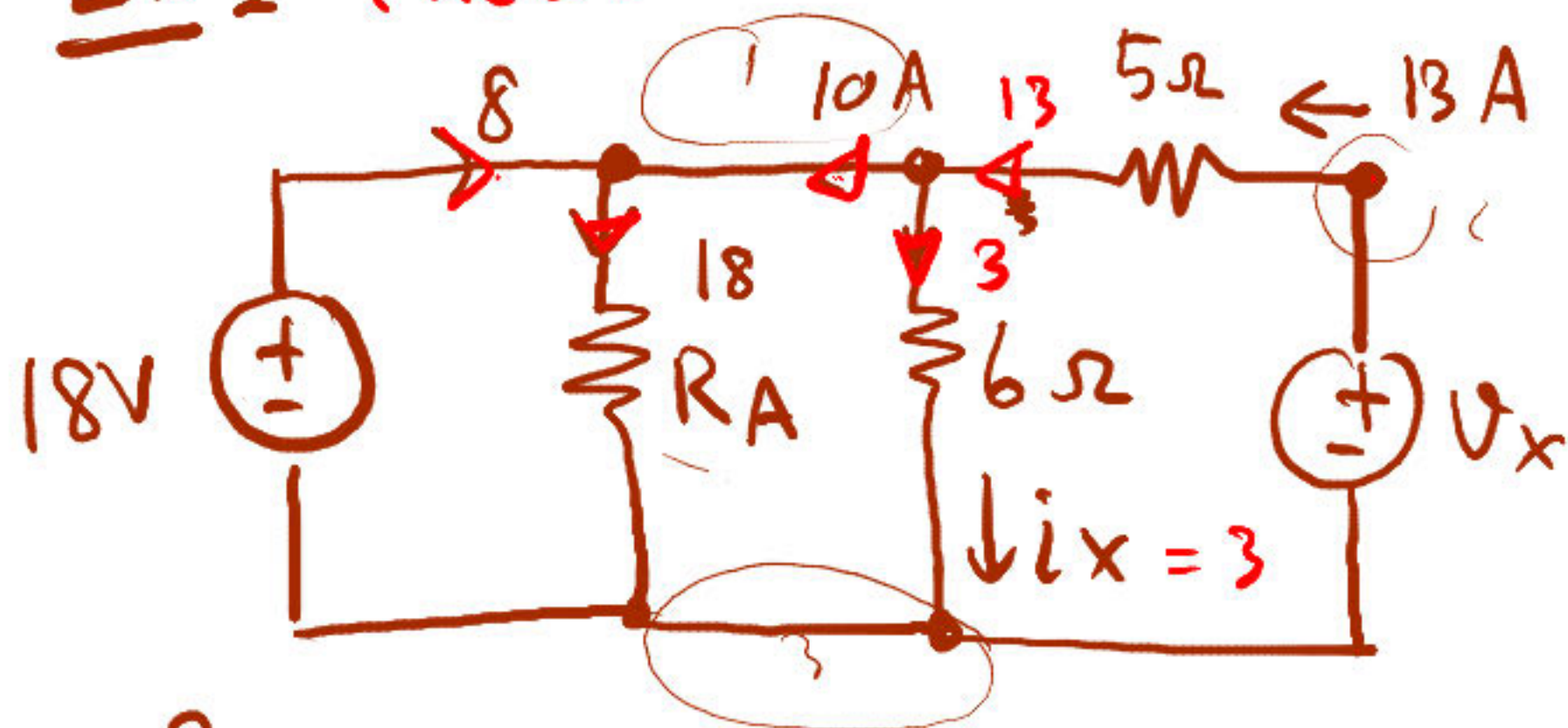


$$R_A = \frac{V}{i} = \frac{18V}{8+10A} = 1\Omega$$

ถ้า $i_x = 3A$, แล้วค่าของ $18V$ จะเท่ากับ $8A$ ของ R_A

(5 branches, 3 nodes)

$$\frac{V}{I/R}$$

Ex 3 (KVL)

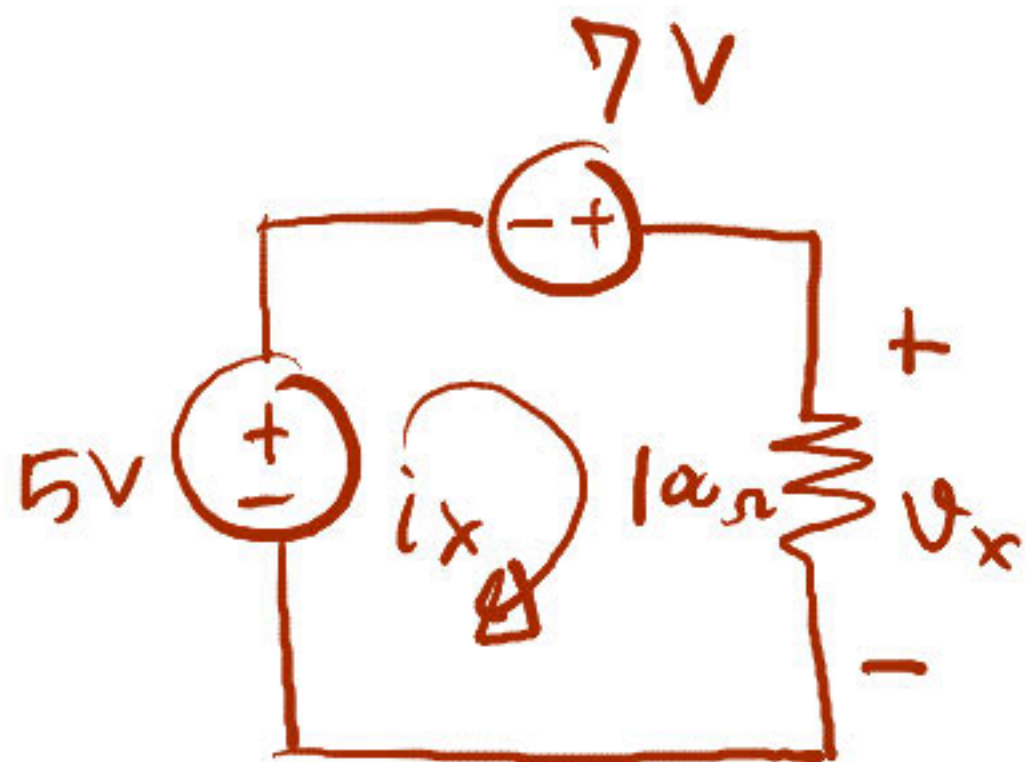


หาค่า v_x (การใช้ KVL)

วิธีทำ (สมมติทิศทางเดินวน)

$$-5 - 7 + v_x = 0 \quad \text{--- ①}$$

$$\therefore v_x = 12 \text{ V}$$

Ex 4

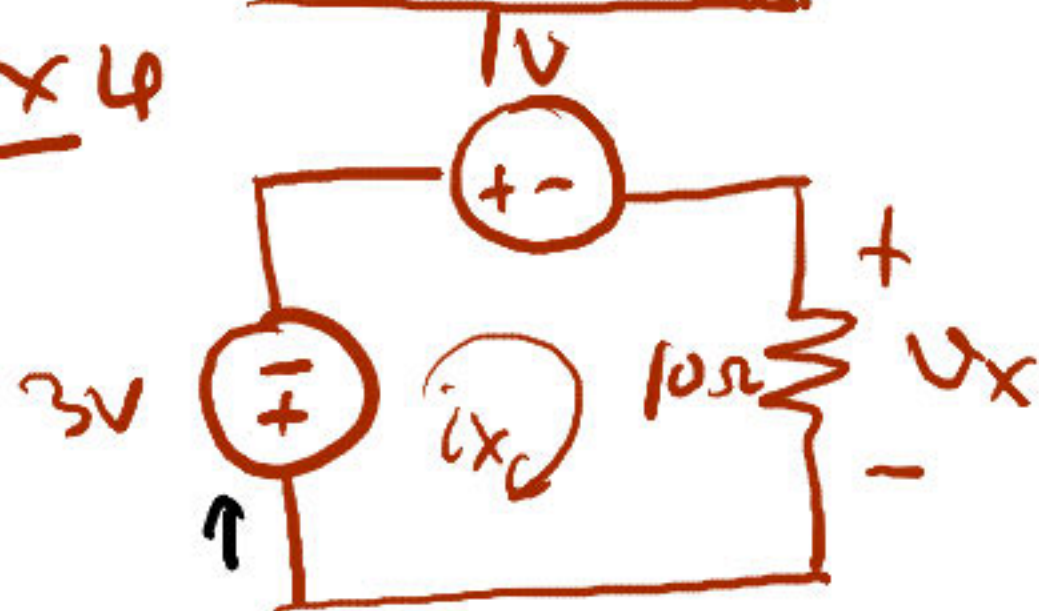

หาค่า v_x, i_x (การใช้ KVL)

$$\text{วิธีทำ} \quad +3 + 1 + v_x = 0$$

$$\therefore v_x = -4 \text{ V}$$


$$\therefore i_x = \frac{v_x}{10\Omega} = \frac{-4}{10} = -400 \text{ mA}$$

Test 2

(KVL)

$$+4 - 36 + 12 + 14 + V_x = 0$$

$$V_x = 6 \text{ V}$$

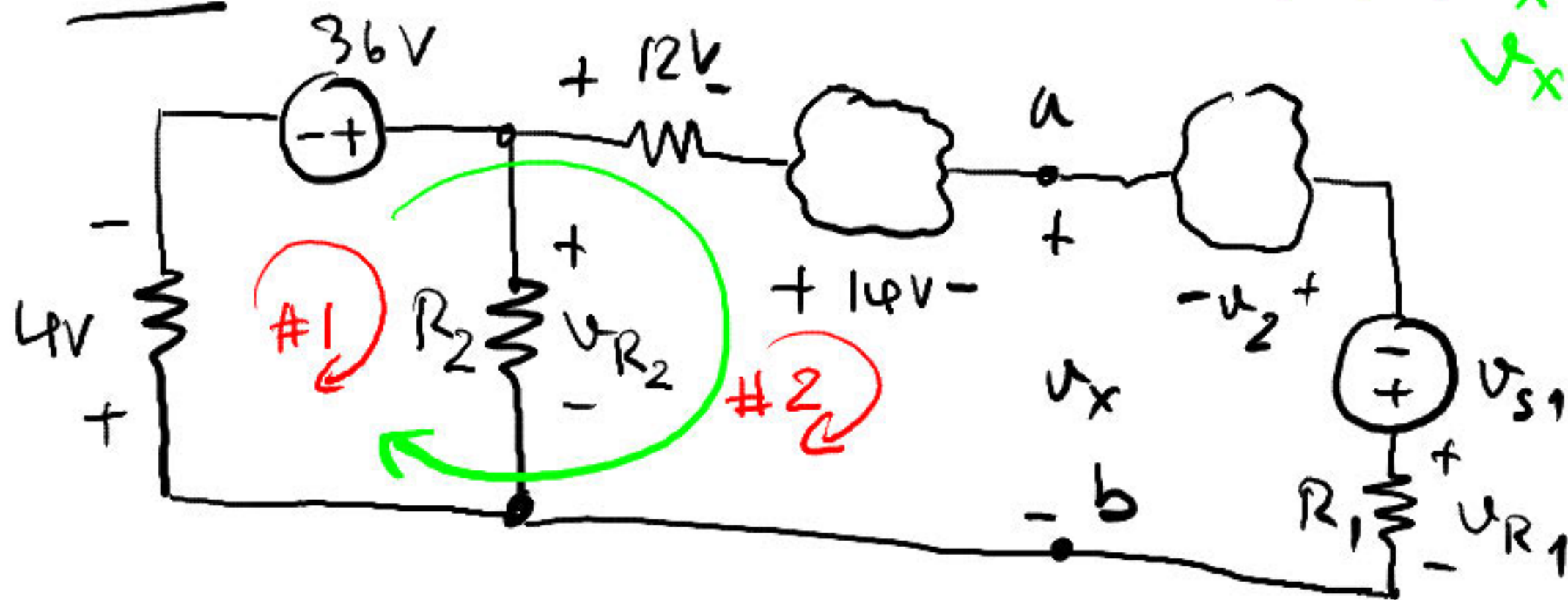

$$4 \text{ V } V_{R_2} \text{ and } V_x$$

วิธีที่ 1

KVL (#1)

$$4 - 36 + V_{R_2} = 0$$


KVL (#2)

$$\therefore V_{R_2} = 36 - 4 = 32 \text{ V}$$

$$-V_{R_2} + 12 + 14 + V_x = 0 \quad \therefore V_x = 32 - 12 - 14 = 6 \text{ V}$$

$$-32 + 12 + 14 + V_x = 0$$

Ex 5 Given V_x (KVL). (KCL)

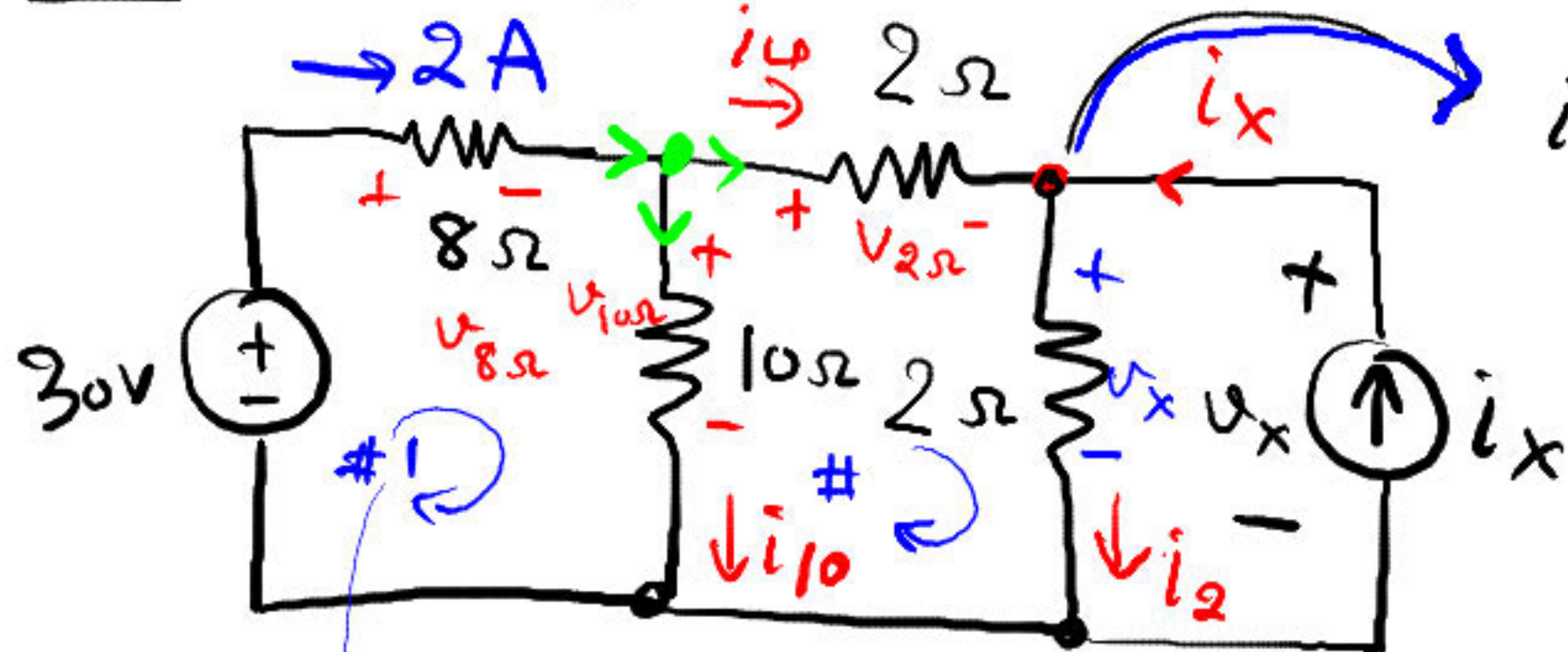

$$i_4 + i_x = i_2 \rightarrow \text{(KCL)} \quad \text{--- (1)}$$

Loop #1

$$-30 + V_8 + V_{10} = 0 \quad \text{(KVL)} \quad \text{--- (2)}$$

$$V_8 = i \cdot R = (2)(8) = 16V$$

$$V_{10} = 30 - 16 = 14V$$

$$i_{10} = \frac{V_{10}}{10} = \frac{14}{10} = 1.4A$$

Loop #2

$$-V_{10} + V_2 + V_x = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$i_4 + i_{10} = 2A$$

$$i_4 + 1.4 = 2A$$


$$i_4 = 0.6A$$

using (3)

$$-14 + (0.6)(2) + V_x = 0$$


หน้า # 1

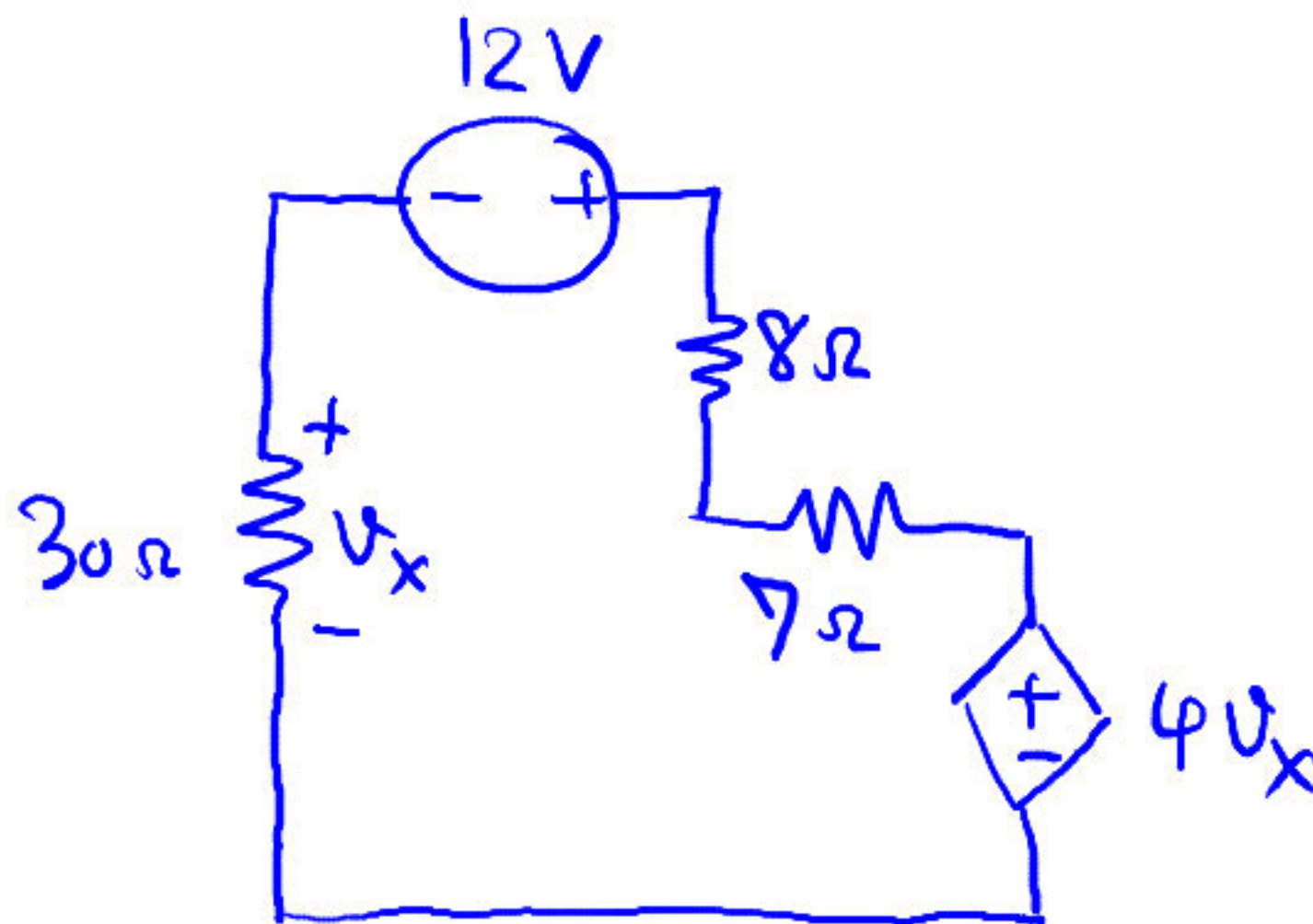ข้อ. 6 จงหา กำลังไฟฟ้า องค์ประกอบแต่ละตัวได้



คำตอบ (จากซ้าย) $0.768W, 1.92W, 0.205W, 0.1792W, -3.07W$

Ex 6

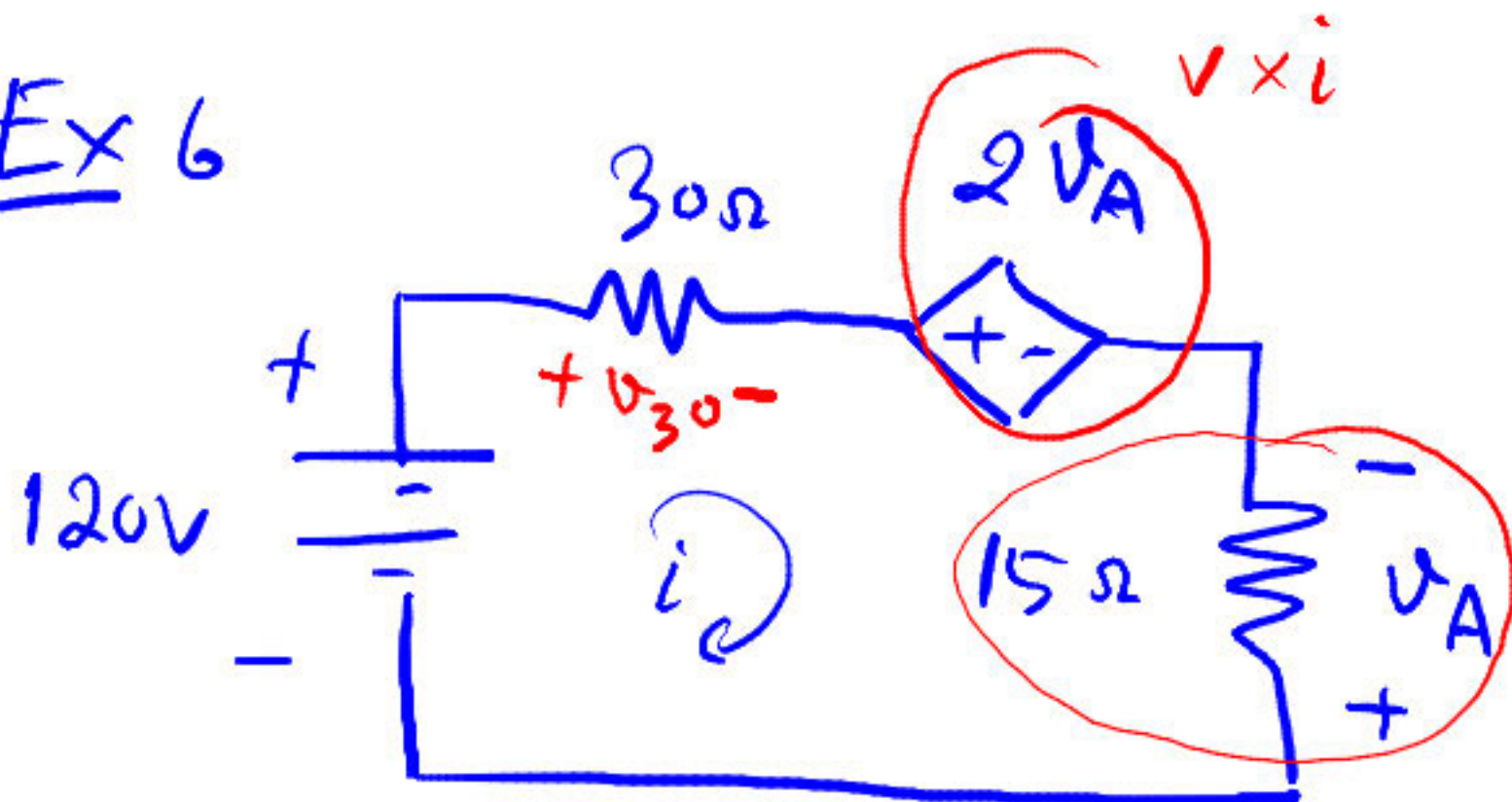

$$P_{120} = (120)(-8) = -960W$$

$$P_{30\Omega} = i^2 \cdot R = 8^2 (30) = 1920W$$

$$P_{2vA} = (2(-15)(8))(8) = -1920W$$

$$P_{15\Omega} = (8^2)(15) = 960W$$

$$\text{KVL (\#1)} \quad -120 + v_{30} + 2v_A - v_A = 0 \quad \text{--- ①}$$

$$\text{Ohm's Law} \quad \left. \begin{array}{l} v_{30} = 30i \\ v_A = -15i \end{array} \right\} \text{ into ①}$$

$$-120 + 30i + 2(-15i) - (-15i) = 0$$

$$-120 + 30i - 30i + 15i = 0 \quad \therefore i = 8A$$