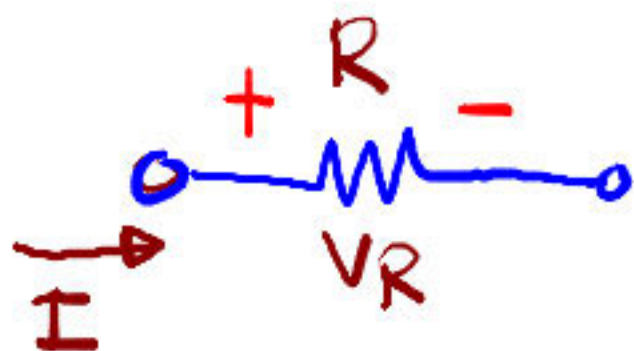



สรุป Loop Analysis

- ①. สมมติให้กระแสไหลตามเข็มนาฬิกา
- ②. กำหนดขั้วของแรงดันให้ตรงเครื่องหมายทางทุกตัวตามทิศทางของกระแสที่ไหลผ่าน



- ③. เขียนสมการ KVL ในแต่ละ Loop
- ④. สมการเส้นตรง (Coefficient Matrix)
- ⑤. ได้คำตอบ

Ex ①

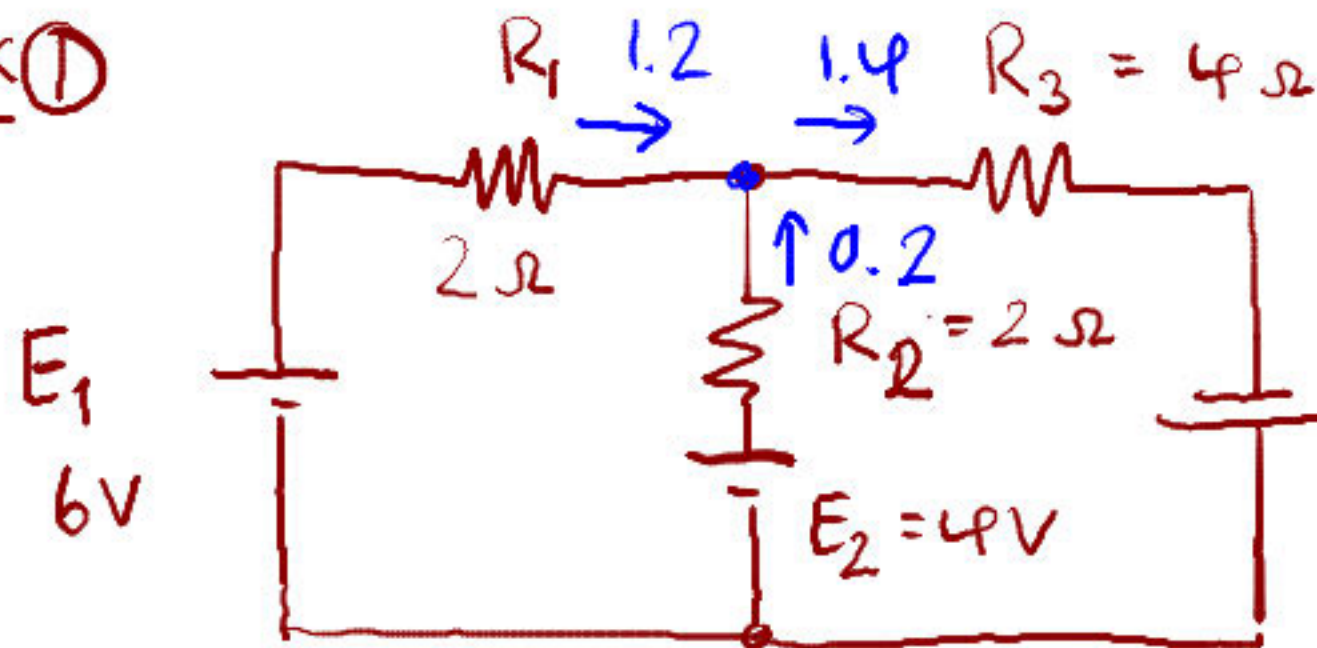


$$\begin{cases} \text{KVL} \Rightarrow \sum V = 0 \\ \text{KCL} \Rightarrow \sum I = 0 \end{cases} \quad \text{②}$$

$$E_3 = 2V \quad \left| \quad \begin{array}{c} 1.2 \quad 1.4 \\ \rightarrow \quad \rightarrow \end{array} \right.$$

วิธี Loop Analysis เพื่อหาแรงดันที่ไหลผ่าน R ทุกตัว

Step ①

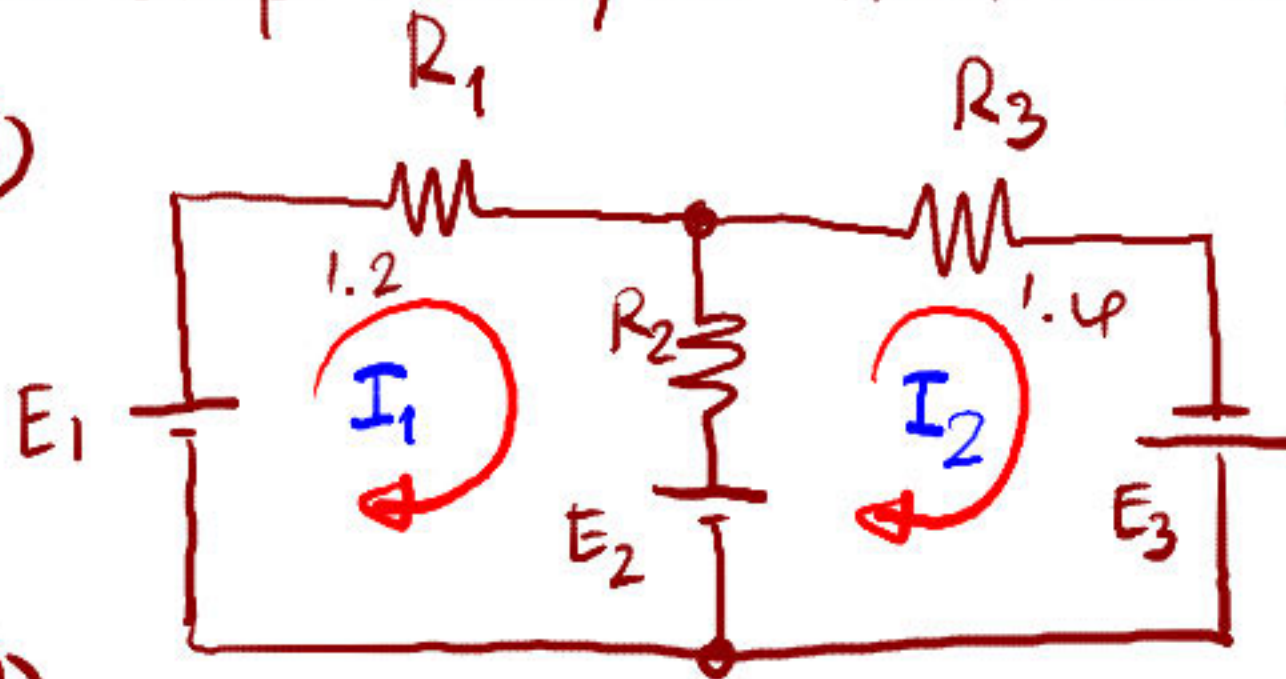


Step ③

Loop 1:

$$6V - 2I_1 - 2I_1 + 2I_2 - 4V = 0$$

Step ②

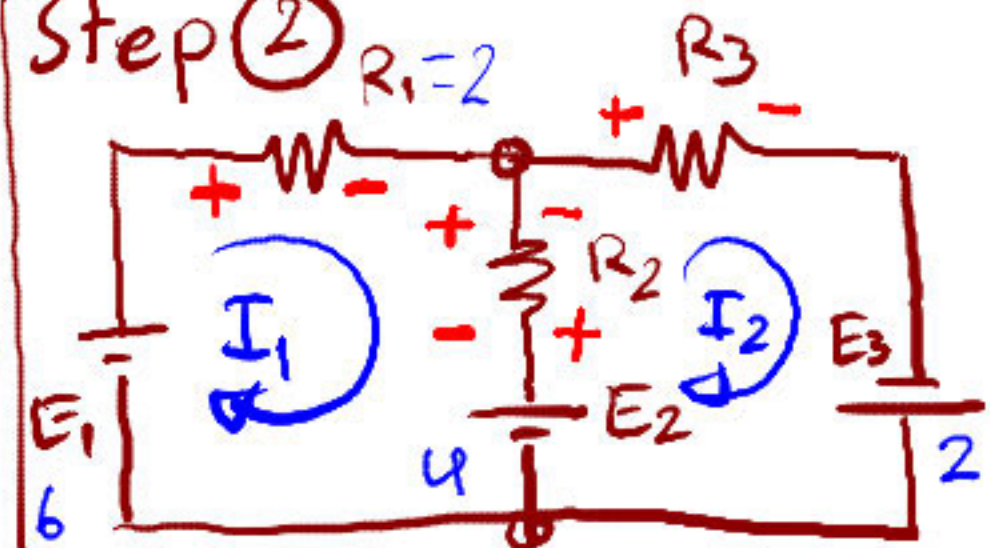

Loop 2:

$$4 + 2I_1 - 2I_2 - 4I_2 + 2 = 0$$

③

Step 3

Loop 1:

$$4I_1 - 2I_2 =$$



$$= 2V - \textcircled{1}$$

$$\left\{ \begin{aligned} 6 - 2I_1 - 2I_1 + 2I_2 - 4 &= 0 \end{aligned} \right.$$

Loop 2:

$$-2I_1 + 6I_2 =$$

$$6V - \textcircled{2}$$

$$\left\{ \begin{aligned} 4 + 2I_1 - 2I_2 - 4I_2 + 2 &= 0 \end{aligned} \right.$$

Step 4

นำสมการ 2 ตัวมาลบ

(ลบ - ลบ = บวก)

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} \textcolor{blue}{2} & -2 \\ \textcolor{blue}{6} & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{12 + 12}{24 - 4} = 1.20 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & \textcolor{blue}{2} \\ -2 & \textcolor{blue}{6} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}}$$


$$= \frac{24 + 4}{24 - 4} = 1.40 \text{ A}$$

Node Analysis


- ① កំណត់ Reference (Ground)
- ② កំណត់ Voltage source ដែលជា V_s *
Current source
- ③ កំណត់ Node ដោយ $V_1, V_2, \dots, V_n$ កំណត់
ចំណុច
- ④ កំណត់ ប្រព័ន្ធគោលដោយ R កំណត់ ចំណុច
កំណត់ R_s, R_L
- ⑤ ប្រើ KCL កំណត់ Node
- ⑥ កំណត់ Node ដោយ $V_1, V_2, \dots, V_n$

5

Source Conversion

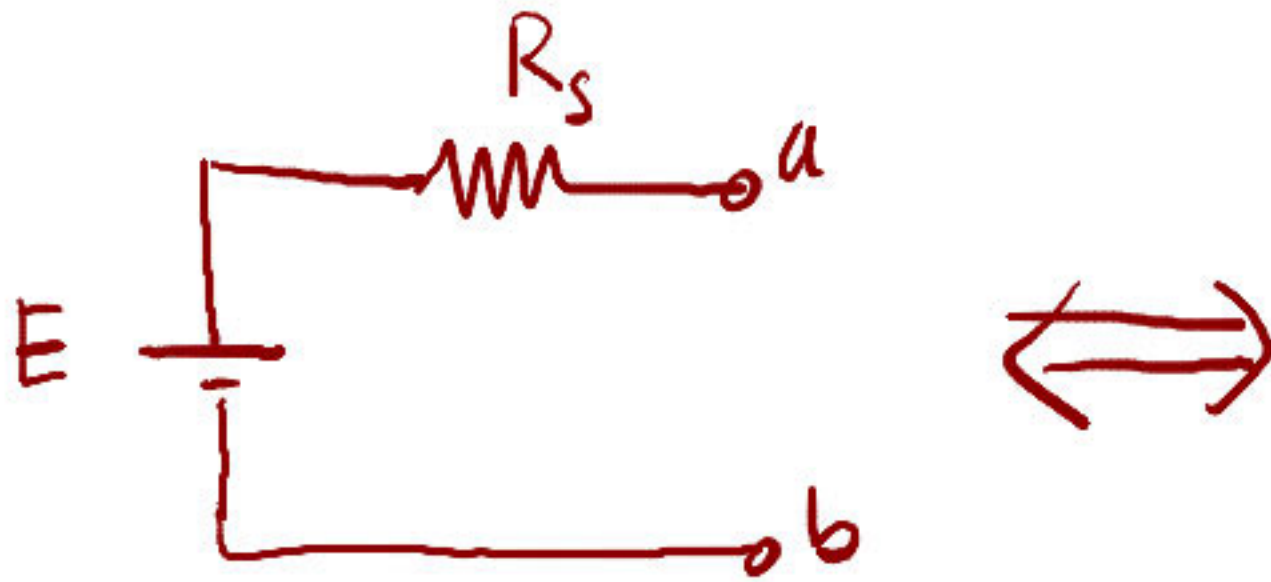


$$E = IR_s$$

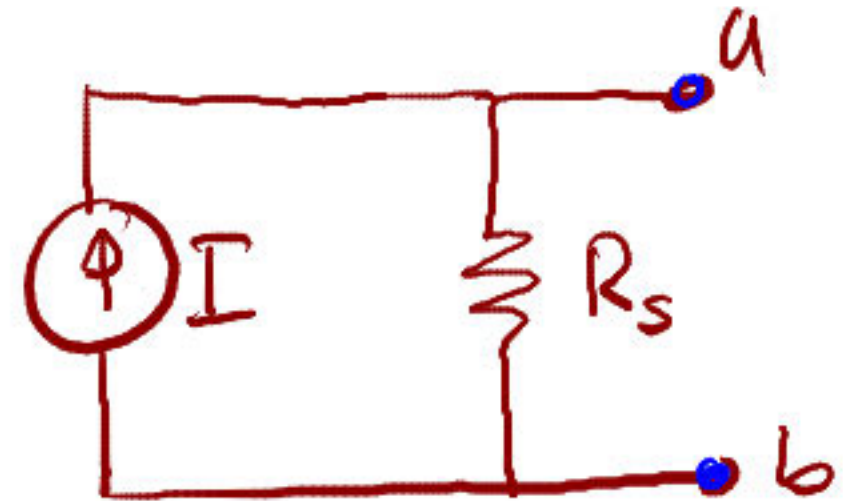

$$I = \frac{E}{R_s}$$

Work Example

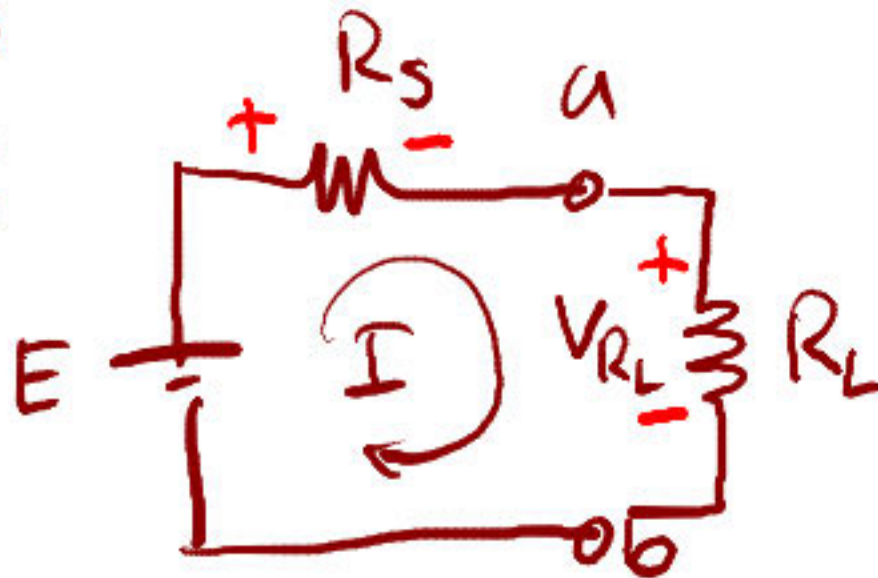

Voltage Divider

$$V_{R_L} = \frac{R_L}{R_s + R_L} \cdot E$$




Ohm's Law

$$I = \frac{E}{R_s + R_L}$$

✓

⑥

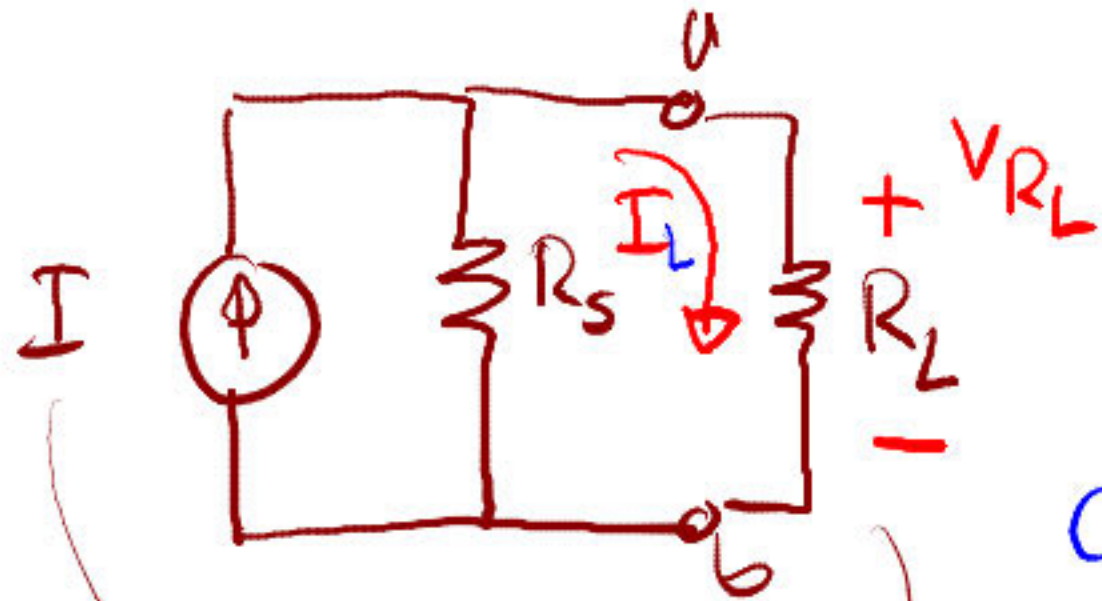

$$I_L = \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot I$$

Current Divider

$$I = \frac{E}{R_s}$$

Ohm's Law

$$I_L = \left(\frac{R_s}{R_s + R_L} \right) \cdot \left(\frac{E}{R_s} \right)$$

$$V_{R_L} = I_L \cdot R_L$$


$$I_L = \frac{E}{R_s + R_L}$$

✓

$$V_{R_L} = \frac{E}{R_s + R_L} \cdot R_L$$

✓

Ex ②


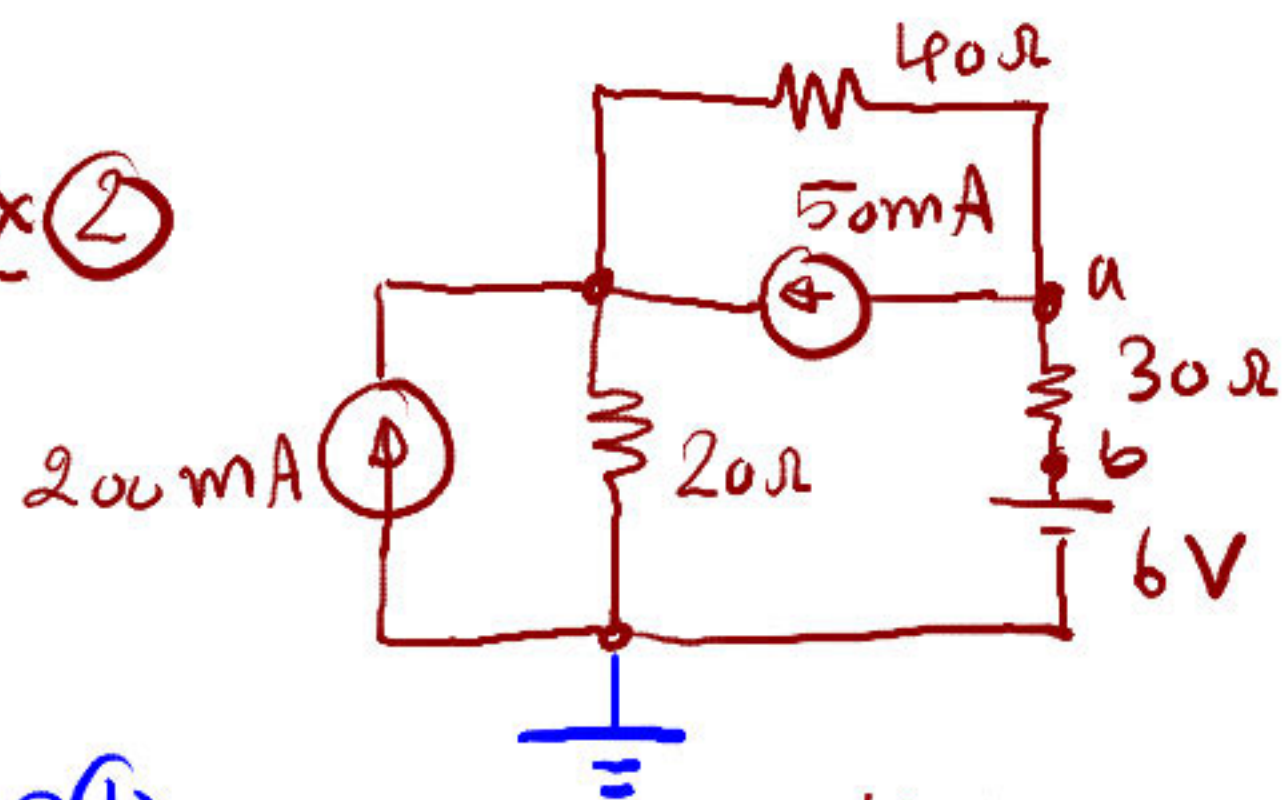


Given V_{ab}

Node Analysis

Step ①


Step ②

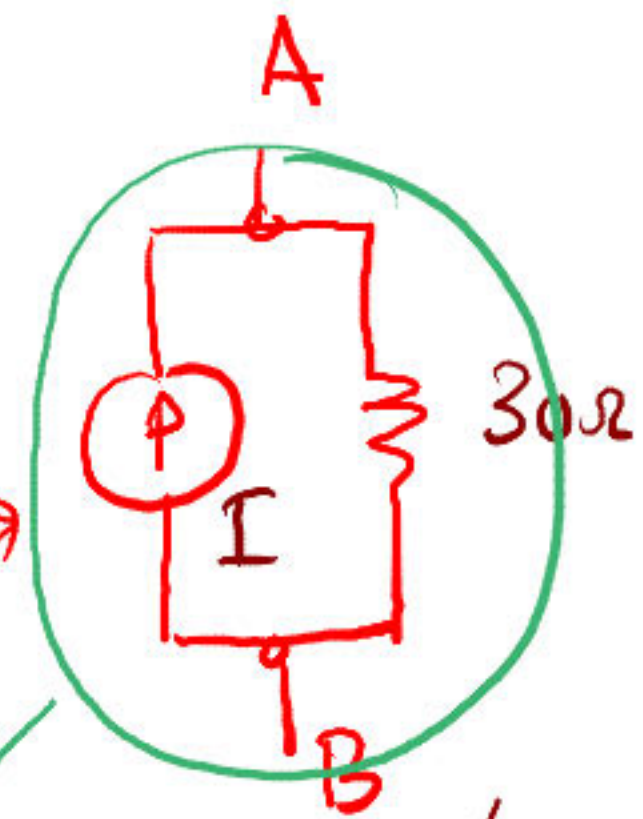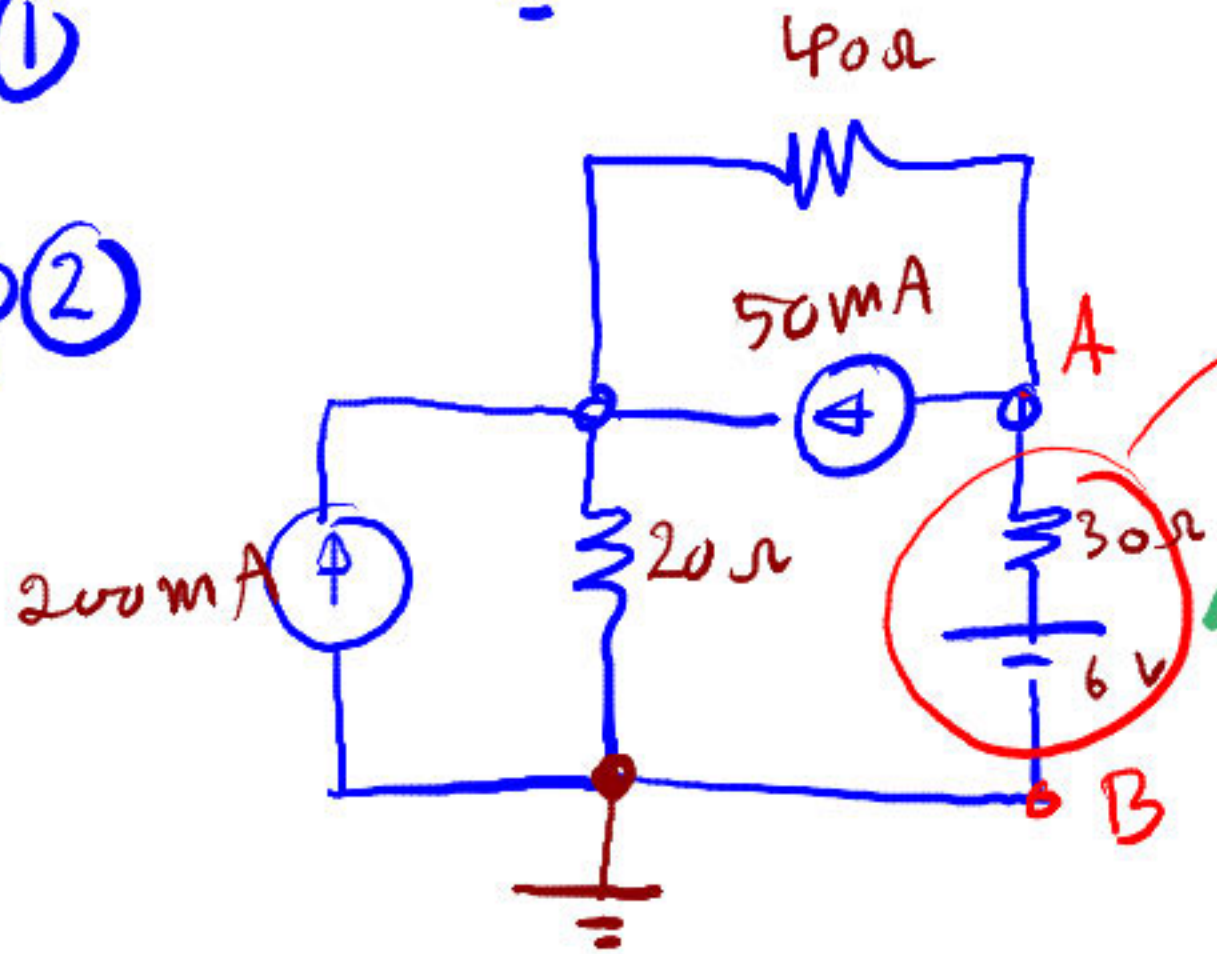

$$I = \frac{6}{30} = 200\text{mA}$$

8

Step 3 / 4 V_1

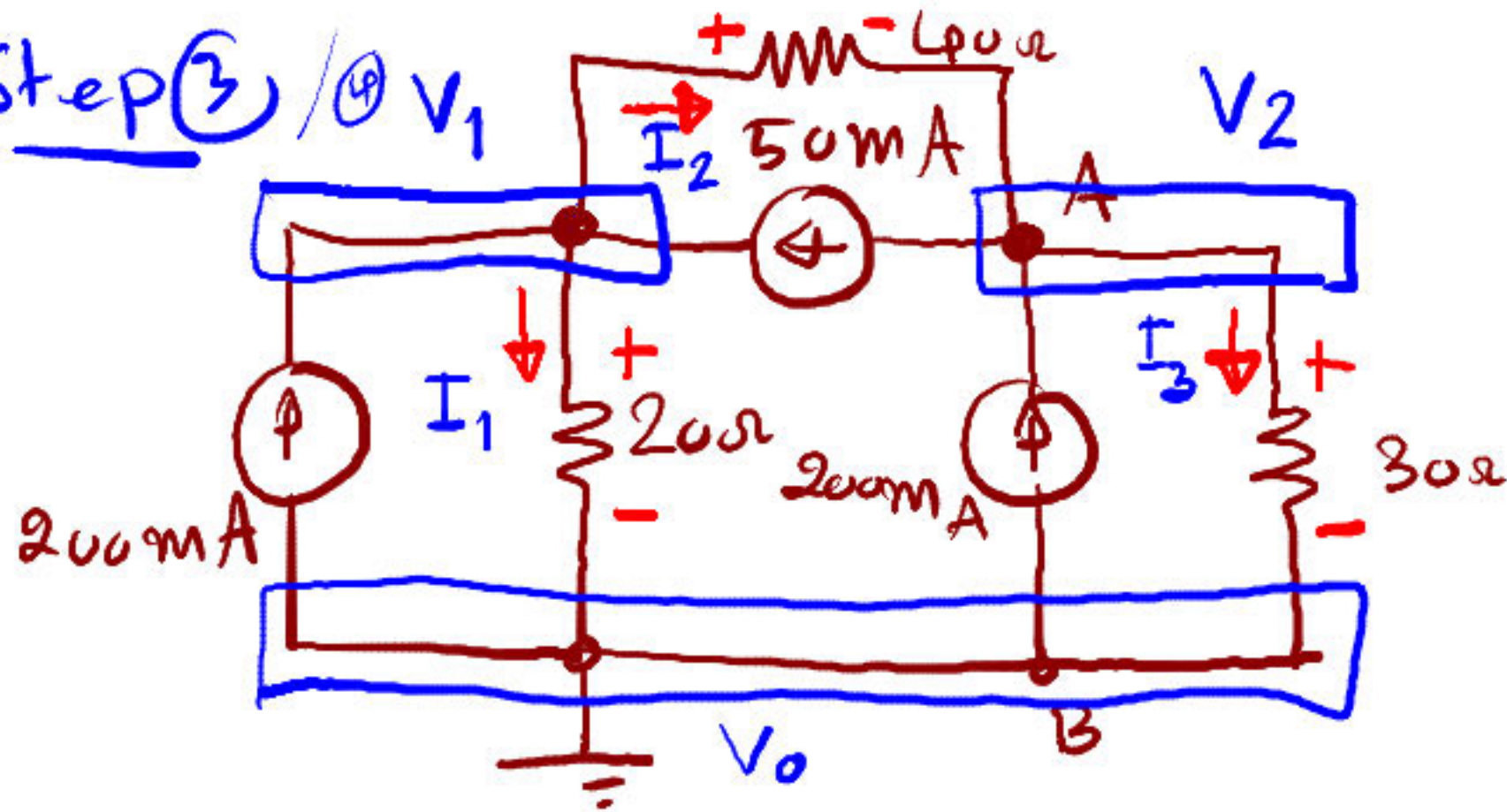

$$KCL = \sum I = 0$$

$$I_{\text{incoming}} = I_{\text{outgoing}}$$



Step 5 $\rightarrow$ KCL at Node V_1

Ohm's Law

$$I_1 = \frac{V_1}{20}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{40}$$

$$I_3 = \frac{V_2}{30}$$

$$200\text{mA} + 50\text{mA} = I_1 + I_2 \quad \text{--- (1)}$$

Node V_2

$$200\text{mA} + I_2 = 50\text{mA} + I_3 \quad \text{--- (2)}$$

(9)

I_1, I_2, I_3 ની નીચેના (1) નો: (2)

$$200 \text{ mA} + 50 \text{ mA} = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{40}$$

$$250 \text{ mA} = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1}{40} - \frac{V_2}{40}$$

Node V_1

$$250 \text{ mA} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right) V_1 - \frac{V_2}{40} \quad (3)$$

Node V_2

$$200 \text{ mA} + \frac{V_1 - V_2}{40} = 50 \text{ mA} + \frac{V_2}{30}$$

$$150 \text{ mA} = -\frac{V_1}{40} + \frac{V_2}{40} + \frac{V_2}{30}$$

$$150 \text{ mA} = -\frac{V_1}{40} + \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{30} \right) V_2 \quad (4)$$

(10)


mis 3 $0.075 V_1 - 0.025 V_2 = 0.25$ - (5)

mis 4 $-0.025 V_1 + 0.0583 V_2 = 0.15$ - (6)

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0.25 & -0.025 \\ 0.15 & 0.0583 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.075 & -0.025 \\ -0.025 & 0.0583 \end{vmatrix}} = 4.89 \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0.075 & 0.25 \\ -0.025 & 0.15 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.075 & -0.025 \\ -0.025 & 0.0583 \end{vmatrix}} = 4.67 \text{ V}$$


Ans answer V_{ab}

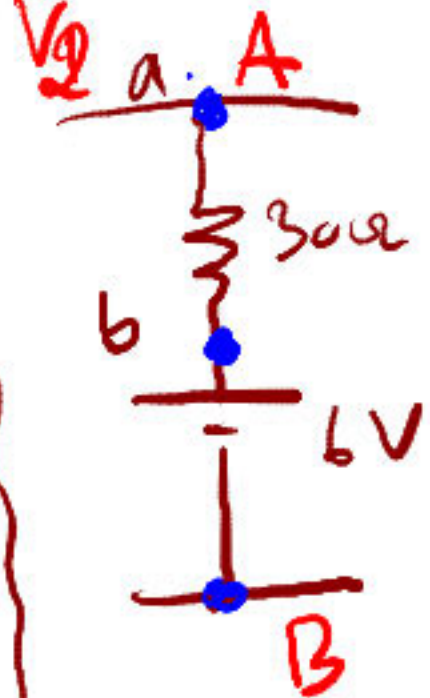


$$V_2 = 4.67 = V_a$$

$$V_{ab} = 4.67 - 6 = -1.33 \text{ V}$$

Super position (สมมติฐาน)

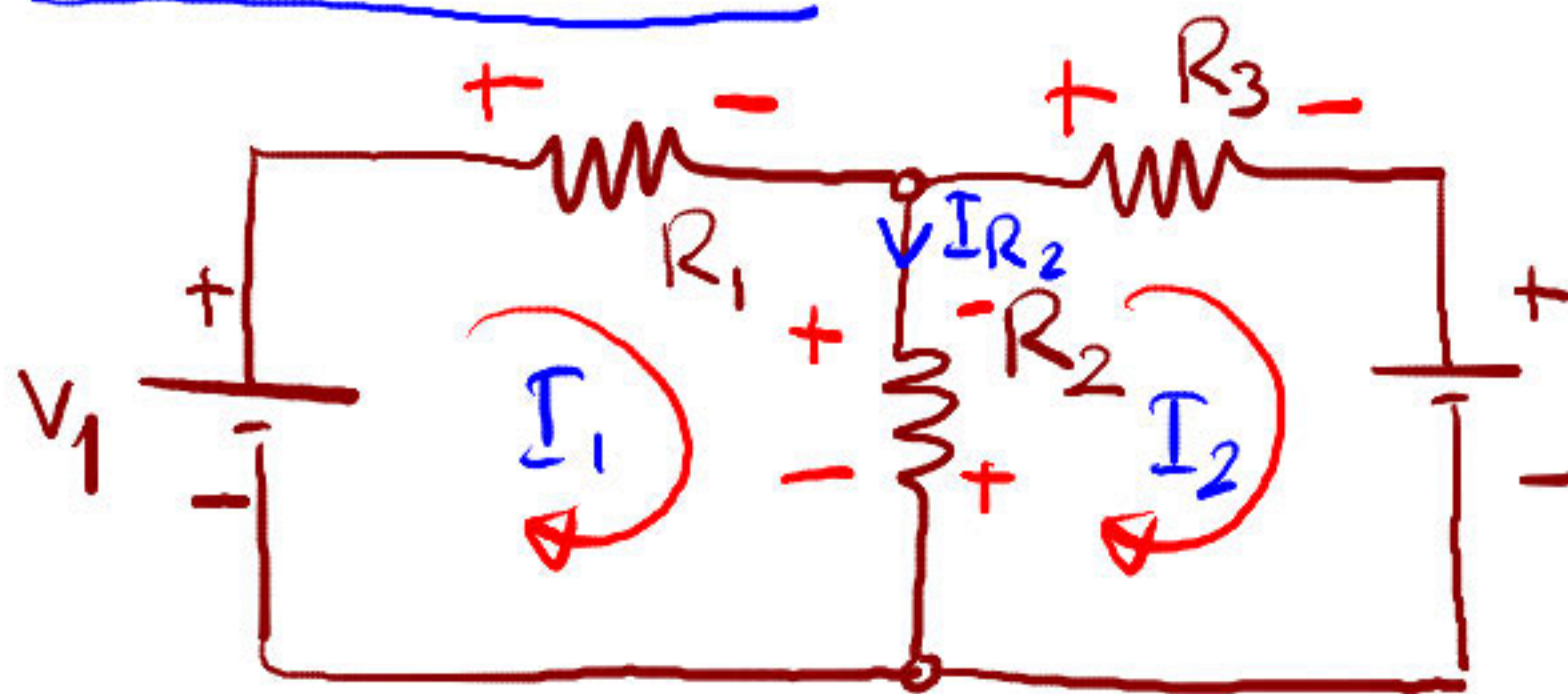


กรณี I_{R_2}

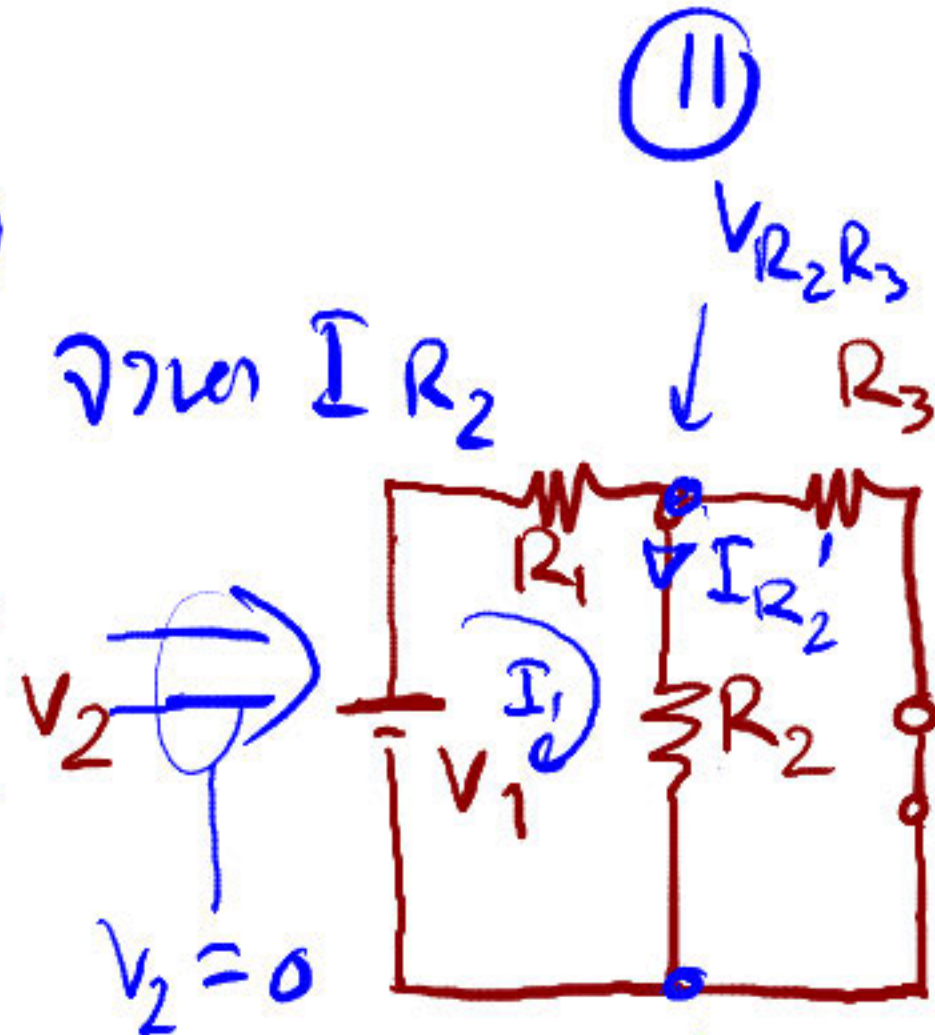


$$I_{R_2} = I_{R_2}' + I_{R_2}''$$

$$I_{R_2}' = \frac{V_{R_2 R_3}}{R_2}, \quad V_{R_2 R_3} = \frac{V_1 (R_2 \parallel R_3)}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)} \quad V_1 = 0$$

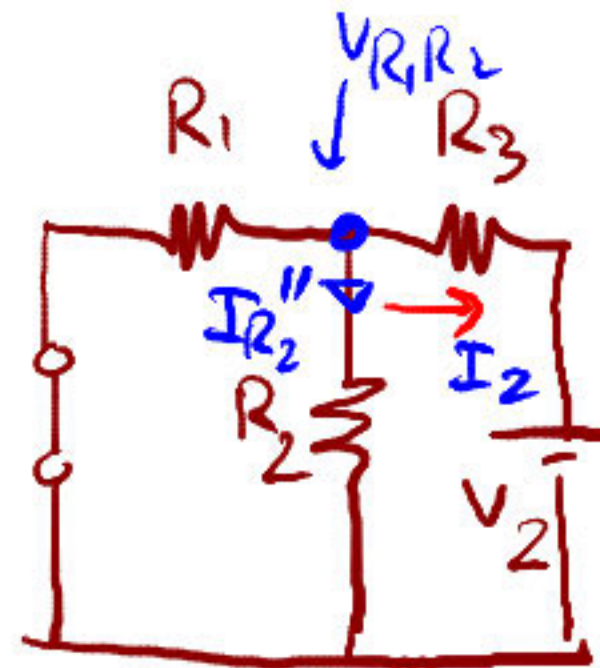
$$I_{R_2}'' = \frac{V_{R_1 R_2}}{R_2}, \quad V_{R_1 R_2} = \frac{V_2 \cdot (R_1 \parallel R_2)}{R_3 + (R_1 \parallel R_2)}$$



Ex (3)

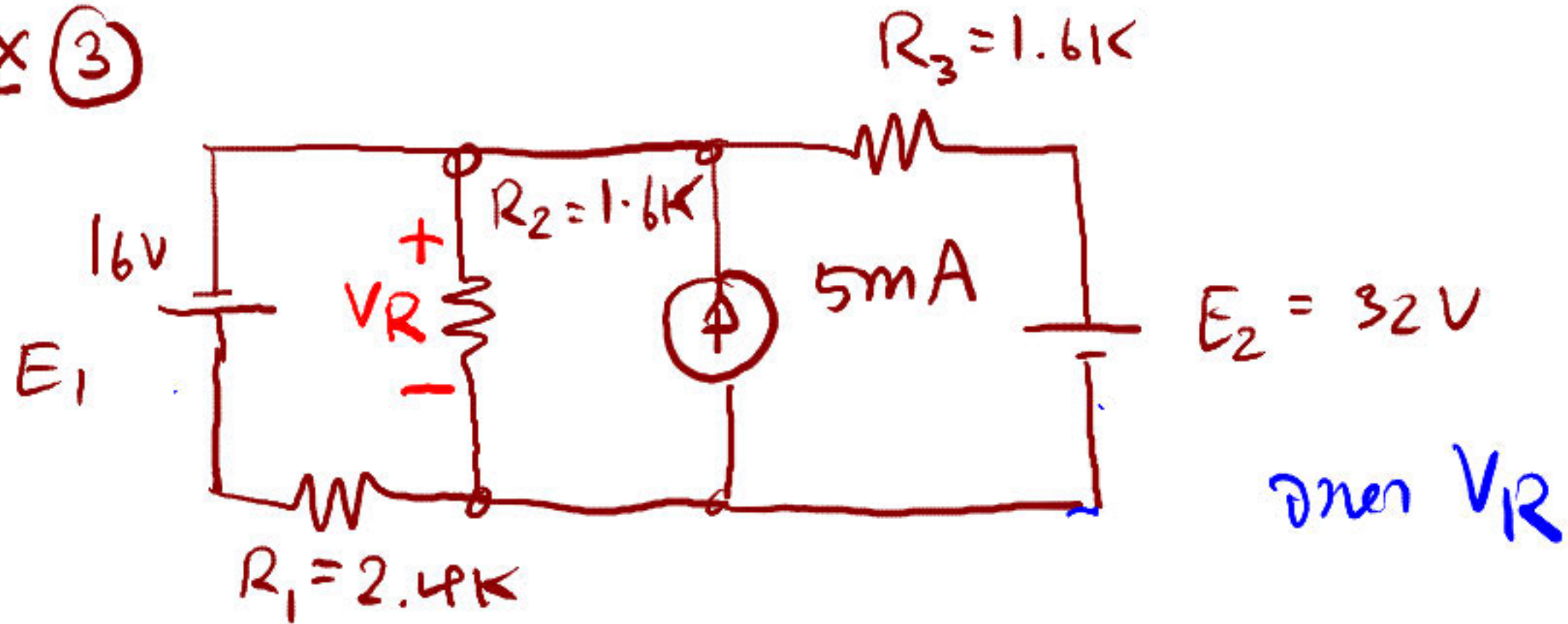


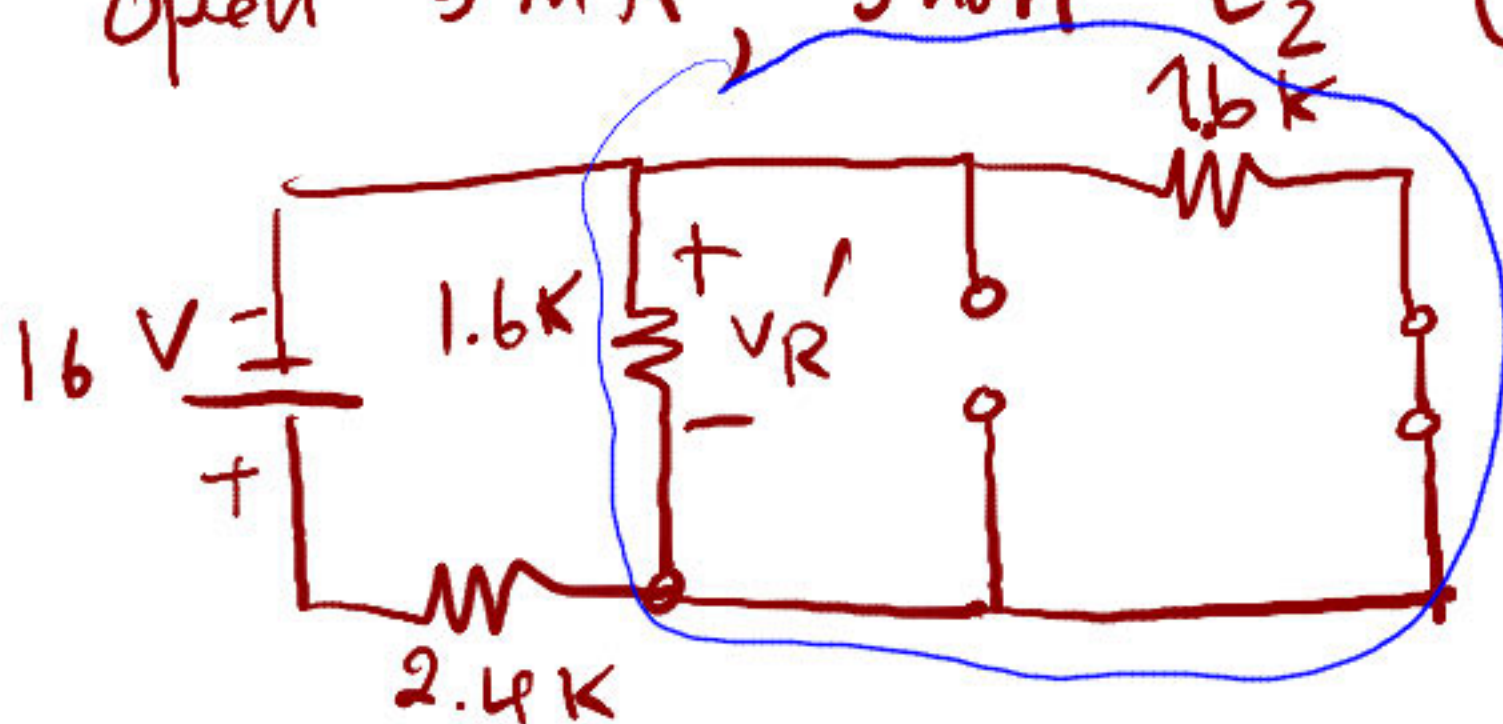
① open $5mA$, short E_2 (assuming $\Delta U = 0$)



$$V_R' = - \frac{(0.8k) \times 16}{(0.8k + 2.4k)} = -4 \text{ Volt}$$

13

② Short E_1 and E_2

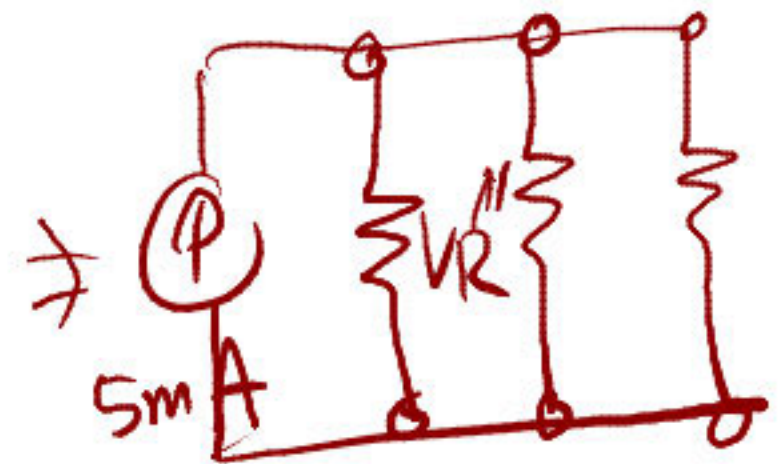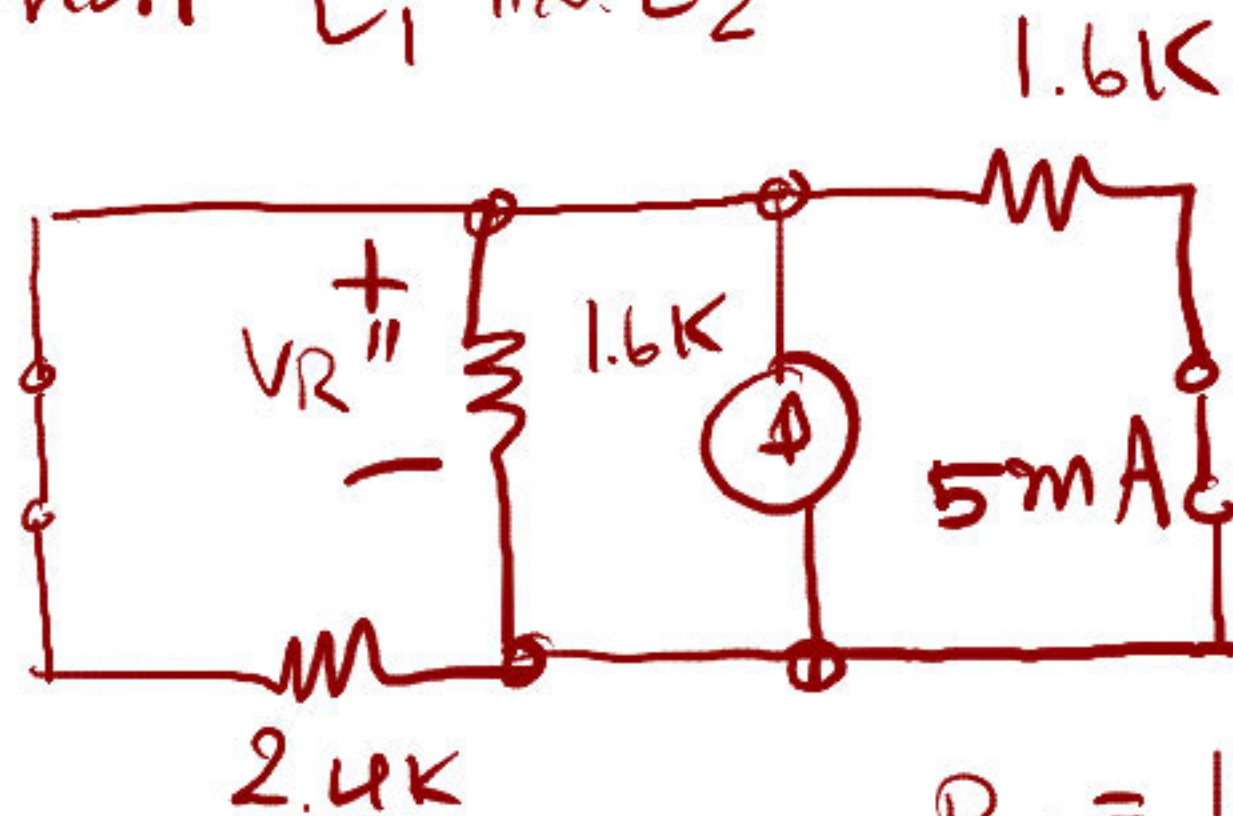


$$R_T = 1.6\text{k} // 1.6\text{k} // 2.4\text{k} \\ = 0.6\text{k}\Omega$$

$$\therefore V_R'' = I R_T = 5\text{mA} \times 0.6\text{k} \\ = 3\text{ Volt}$$

③

short E_1 , open 5 mA

14

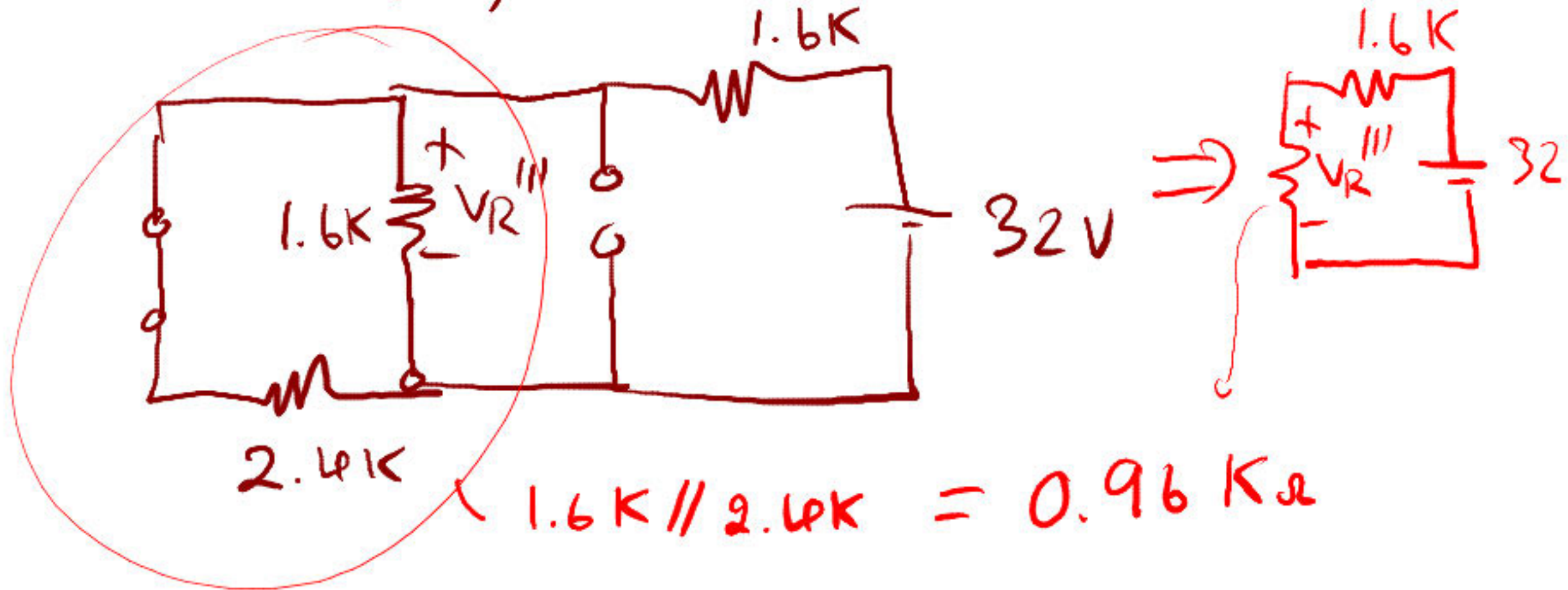

$$\therefore V_R''' = \left(\frac{0.96K}{0.96K + 1.6K} \right) \cdot 32V = 12\text{ Volt}$$

$$\therefore V_R = V_R' + V_R'' + V_R''' = -4 + 3 + 12 = 11\text{ Volt}$$