

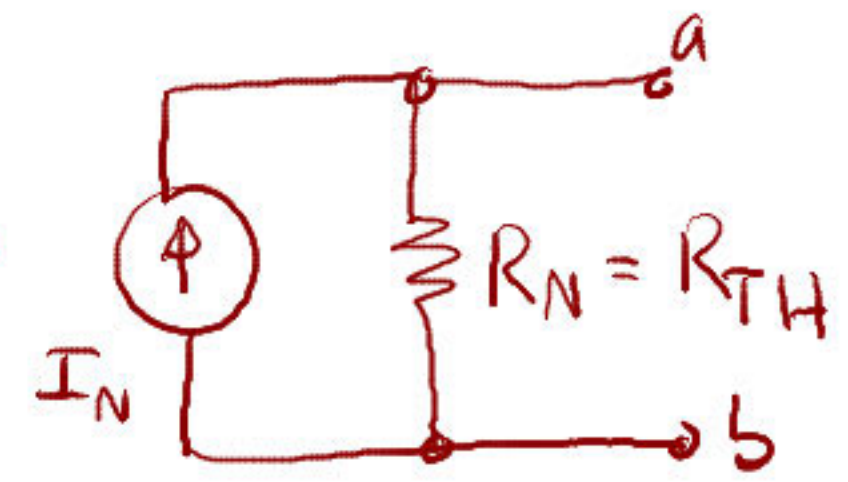
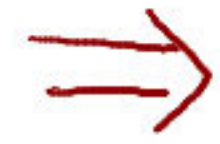
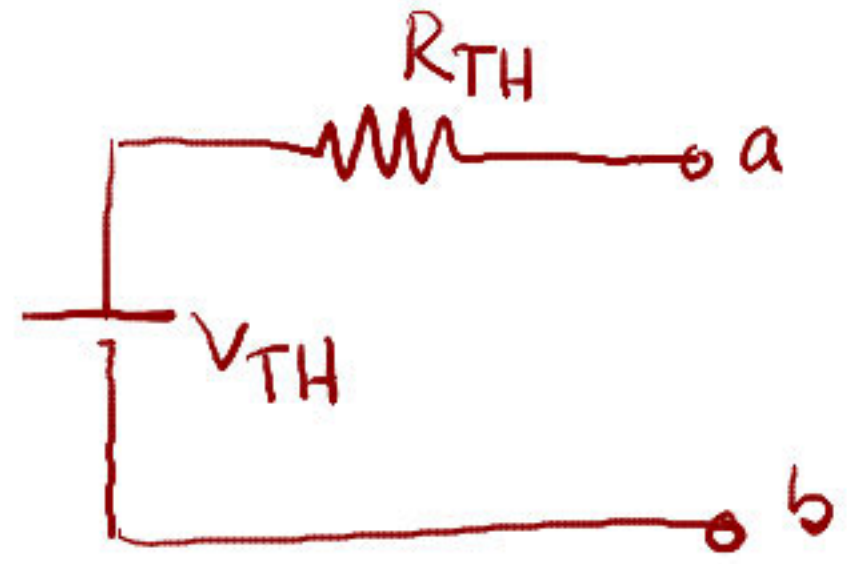


Thevenin to Norton Transformation


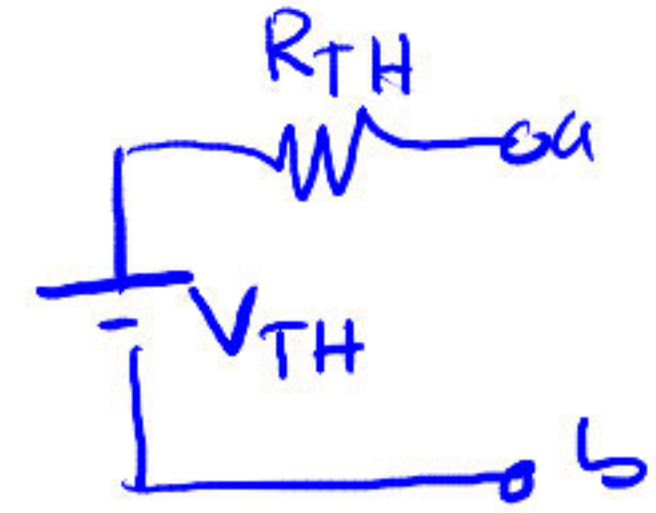


$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$$


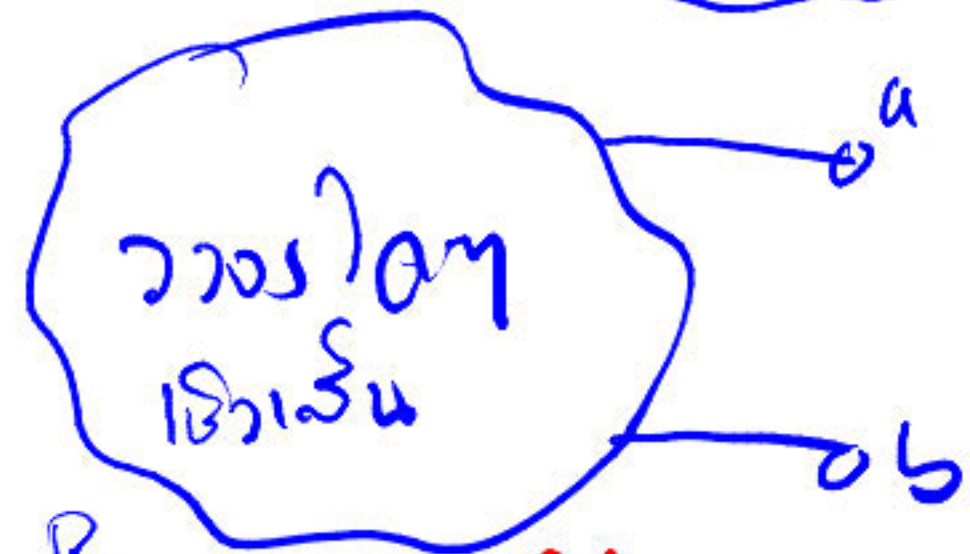


$P_{Loss} = I^2 R$ (loss power in resistor)


Norton to Thevenin Transformation

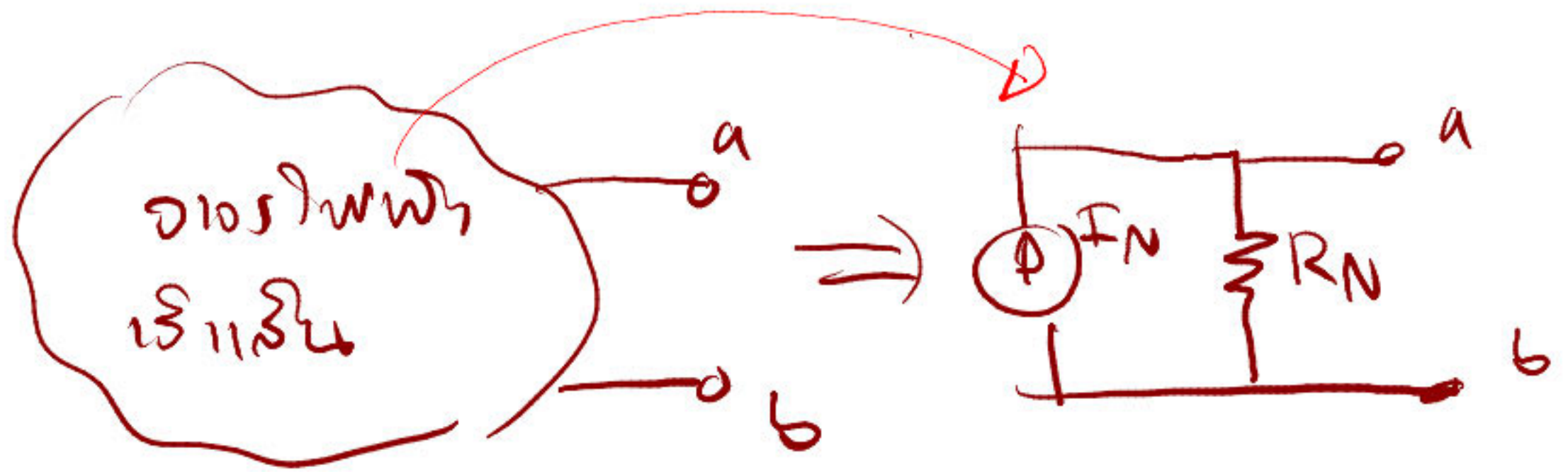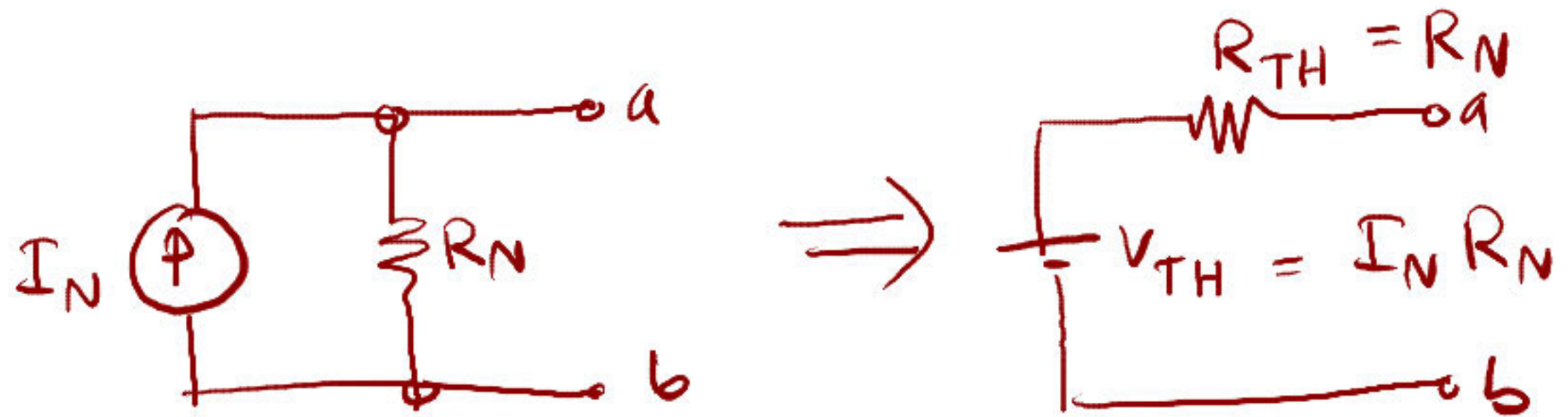

Ex ④ จงหาแรงดันตกคร่อม R_L

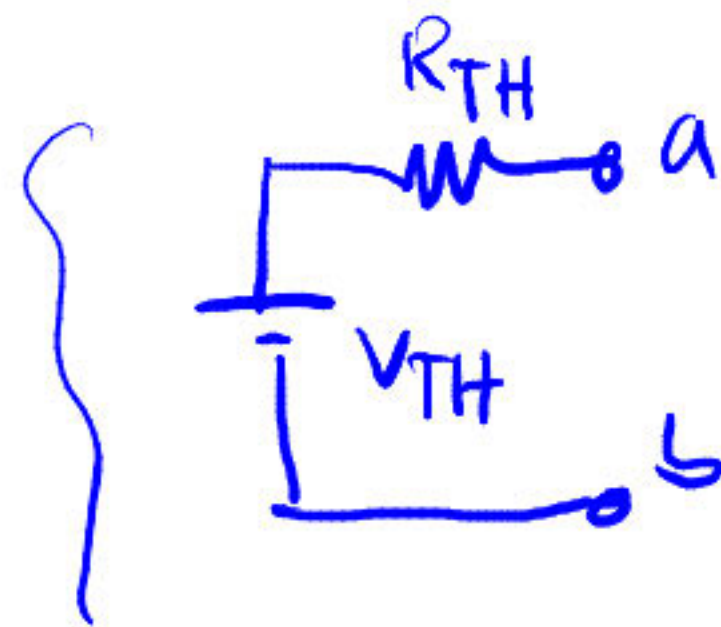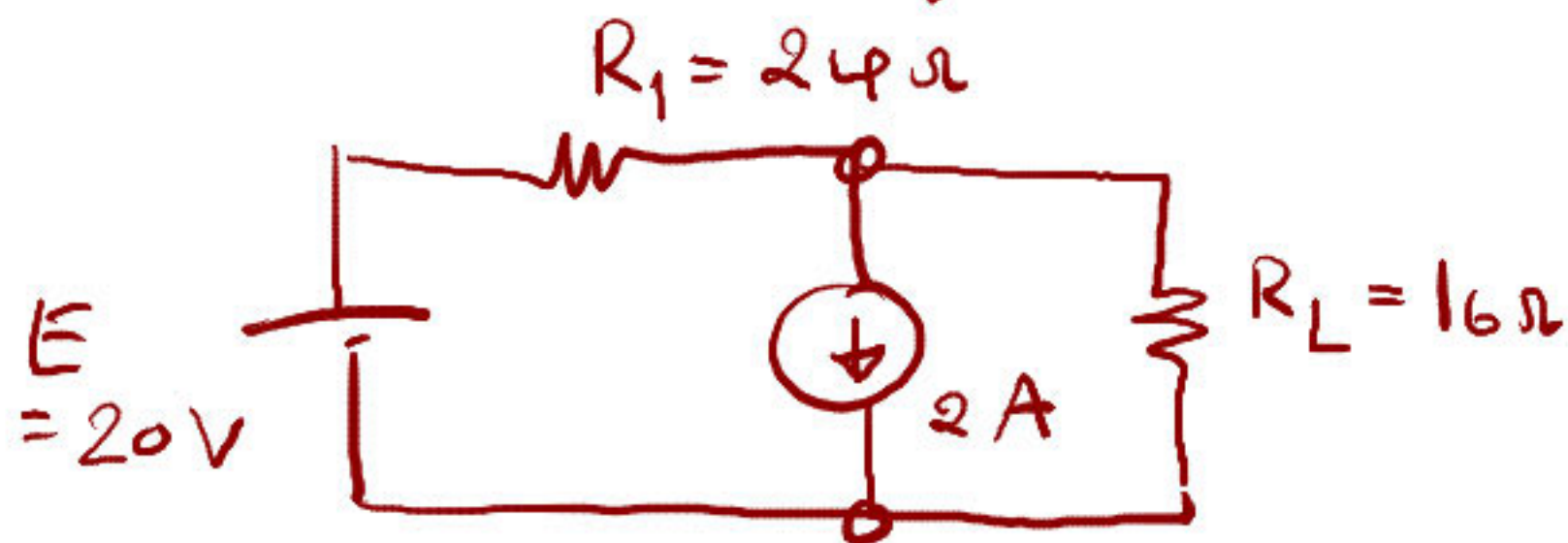


Step ① แยก R_L ออก

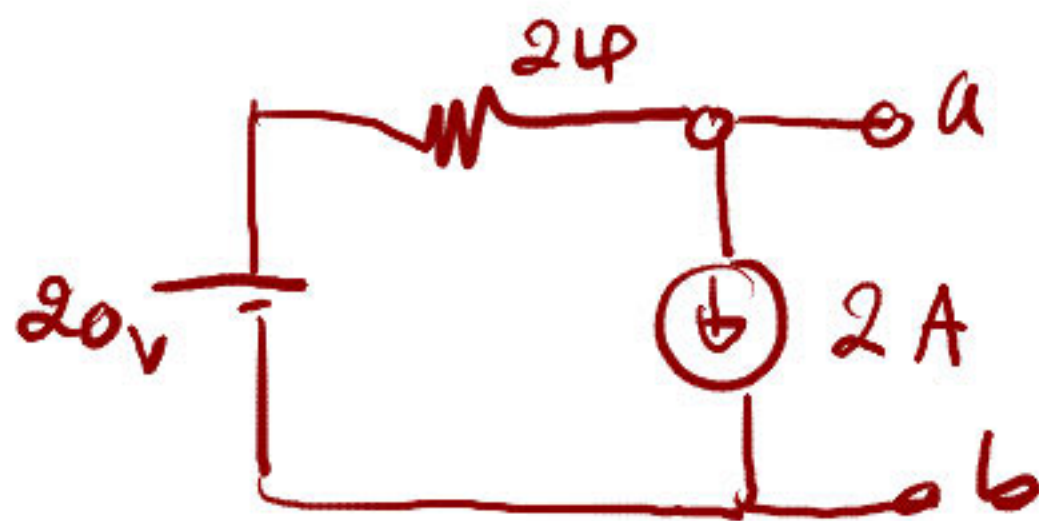

Step ② หา $R_{TH} = 24 \Omega$

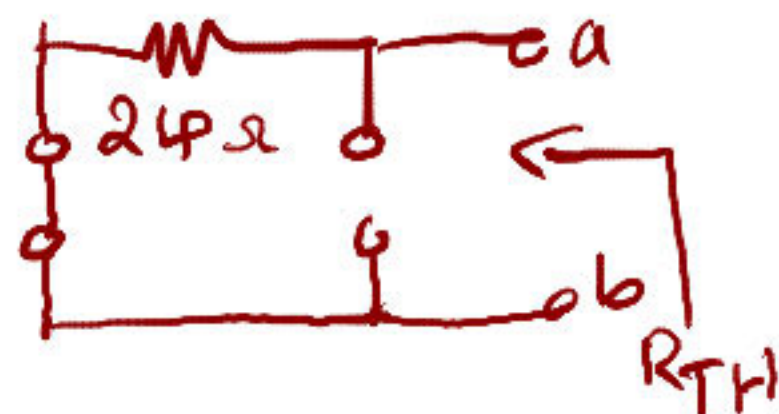
Voltage Source = short
Current Source = open




Step 3

(18)

Let V_{TH}

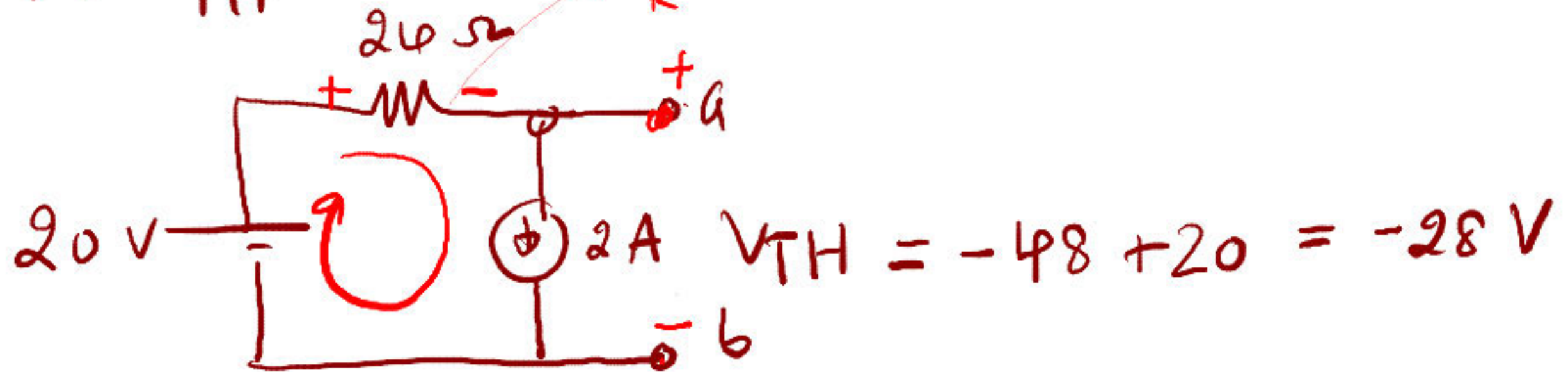

Step 4 Find the current

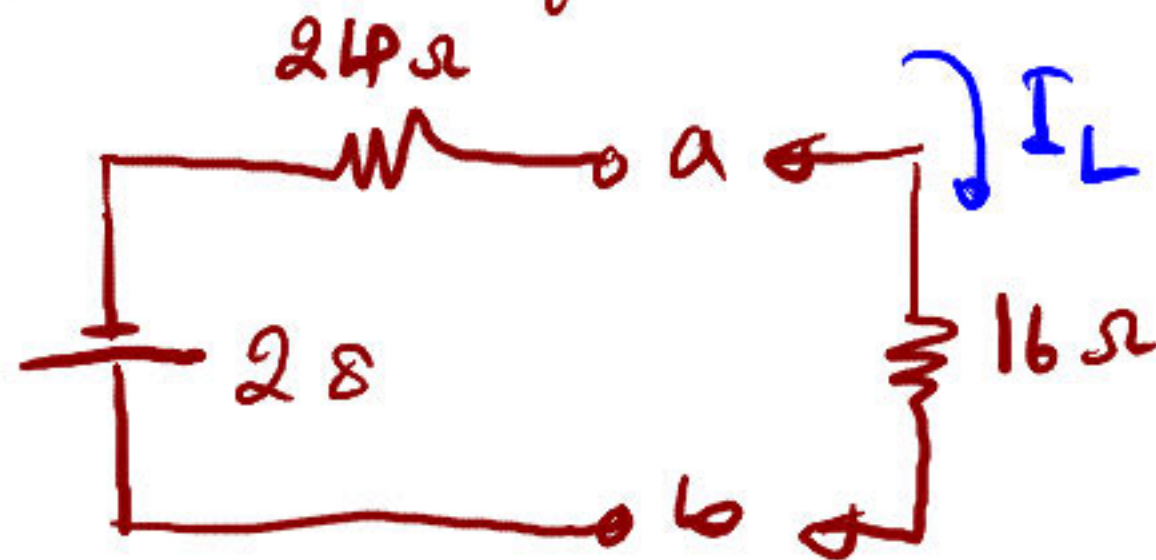


$$I_L = \frac{28}{24 + 16} = \text{---} A.$$

$$V_L = \frac{28 \times 16}{(24 + 16)} = \text{---} \text{ Volt.}$$

19

Norton


Ex ⑤

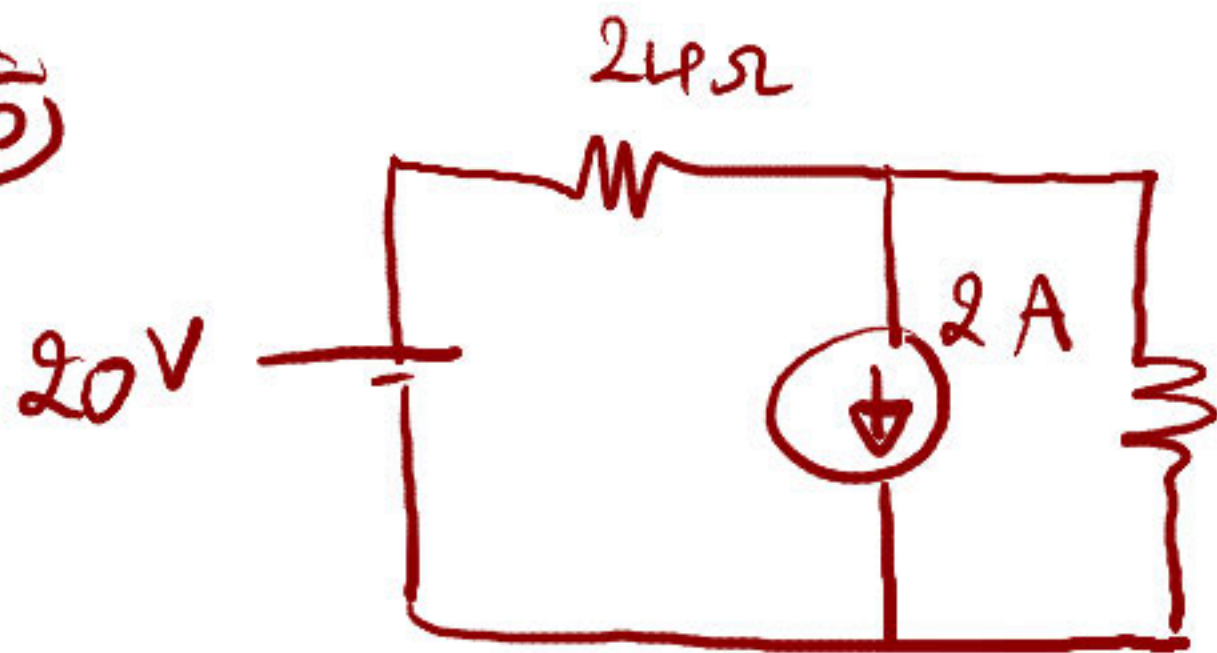


จงหาค่านอร์ตัน
และต้าน

$$R_L = 16\Omega$$

Step ① หาค่า R_L ออ


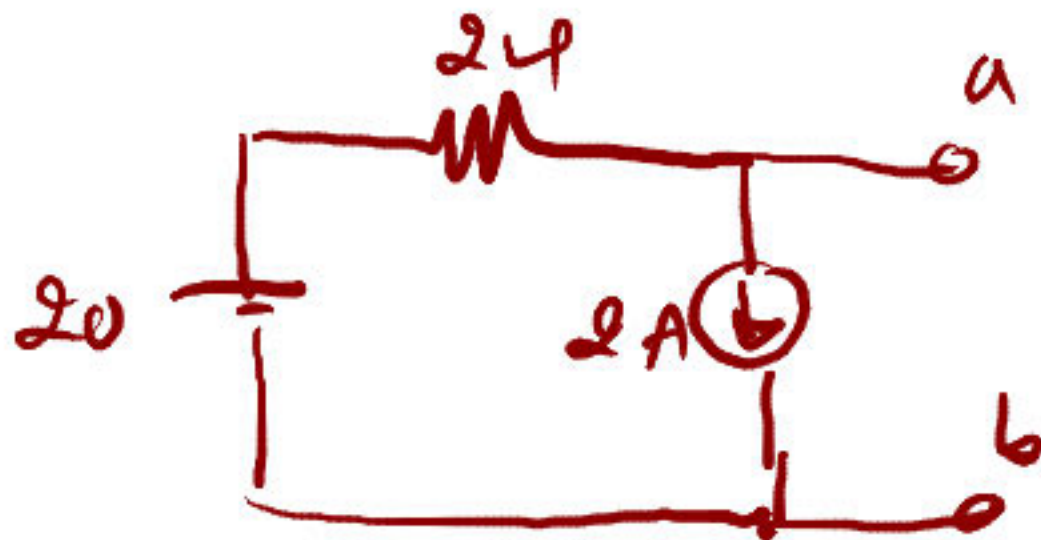


Step ② หาค่า R_N

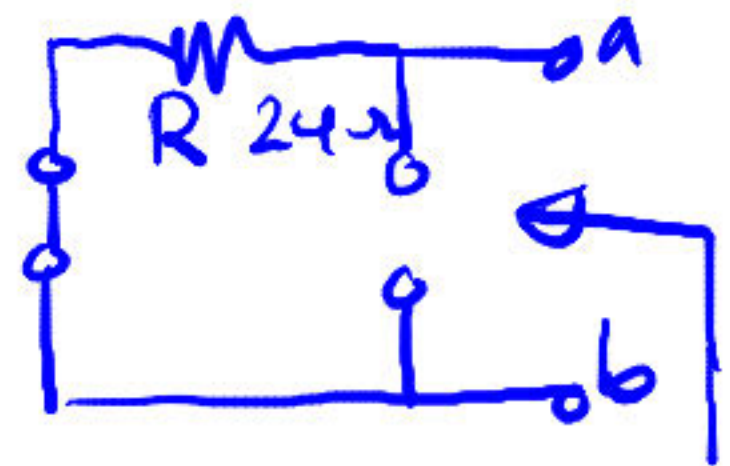


$$R_N = 24\Omega$$

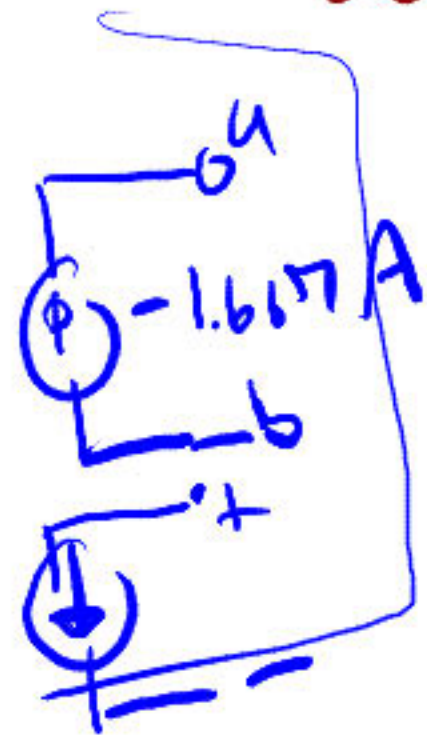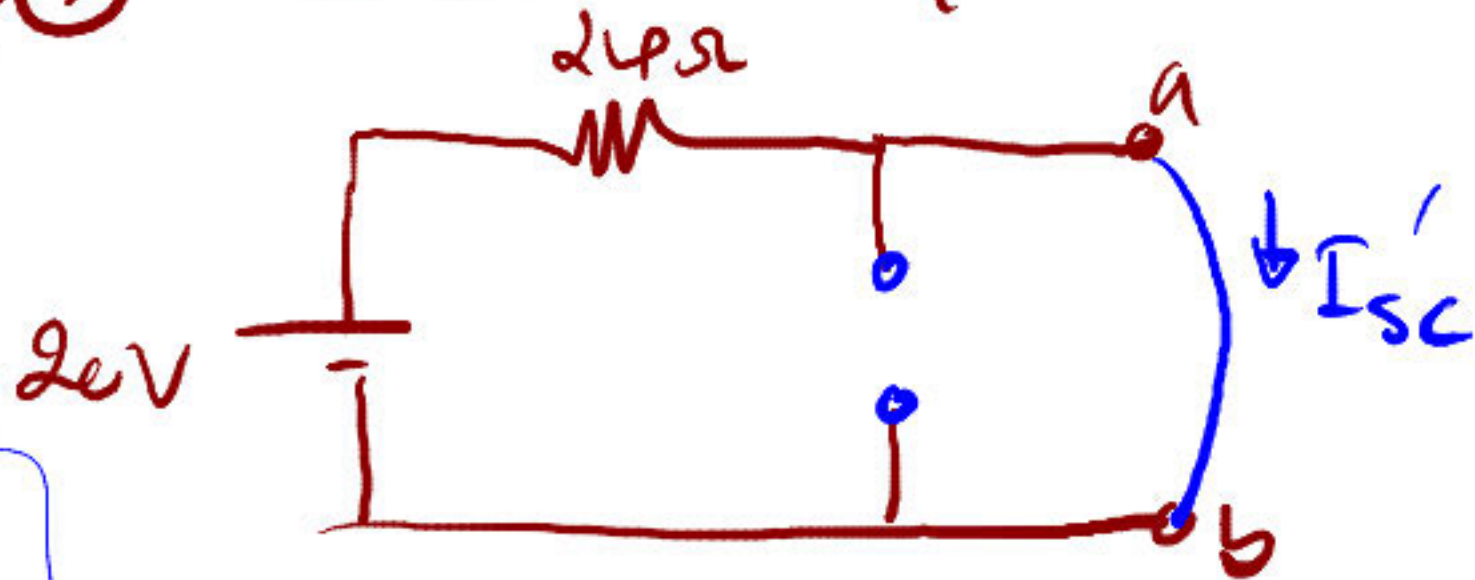Step 3) หาอัตราส่วนของ $a-b$ แล้วหา I_{sc}' (20)
for open I



$$I_{sc}' = \frac{20}{24} = 0.833 A$$

I_{sc}'' for short V

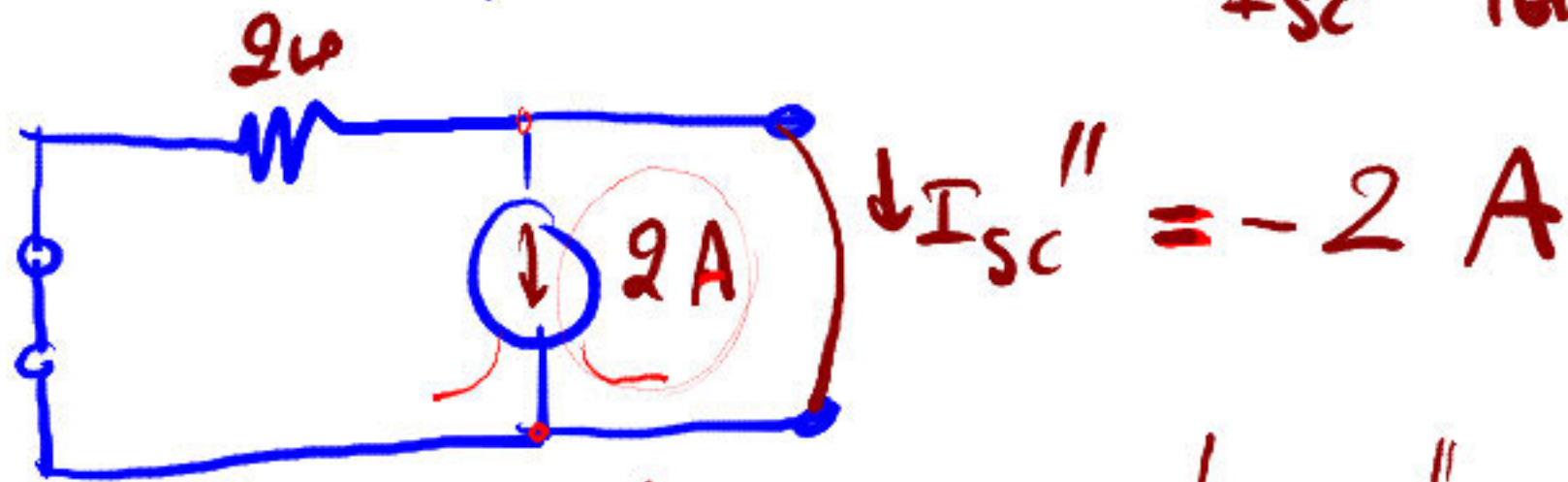

$$I_{sc}'' = -2 A$$


Step 4

$$I_N = I_{sc}' + I_{sc}'' = 0.833 - 2 A = -1.667 A$$




(21)

Maximum Power Transfer

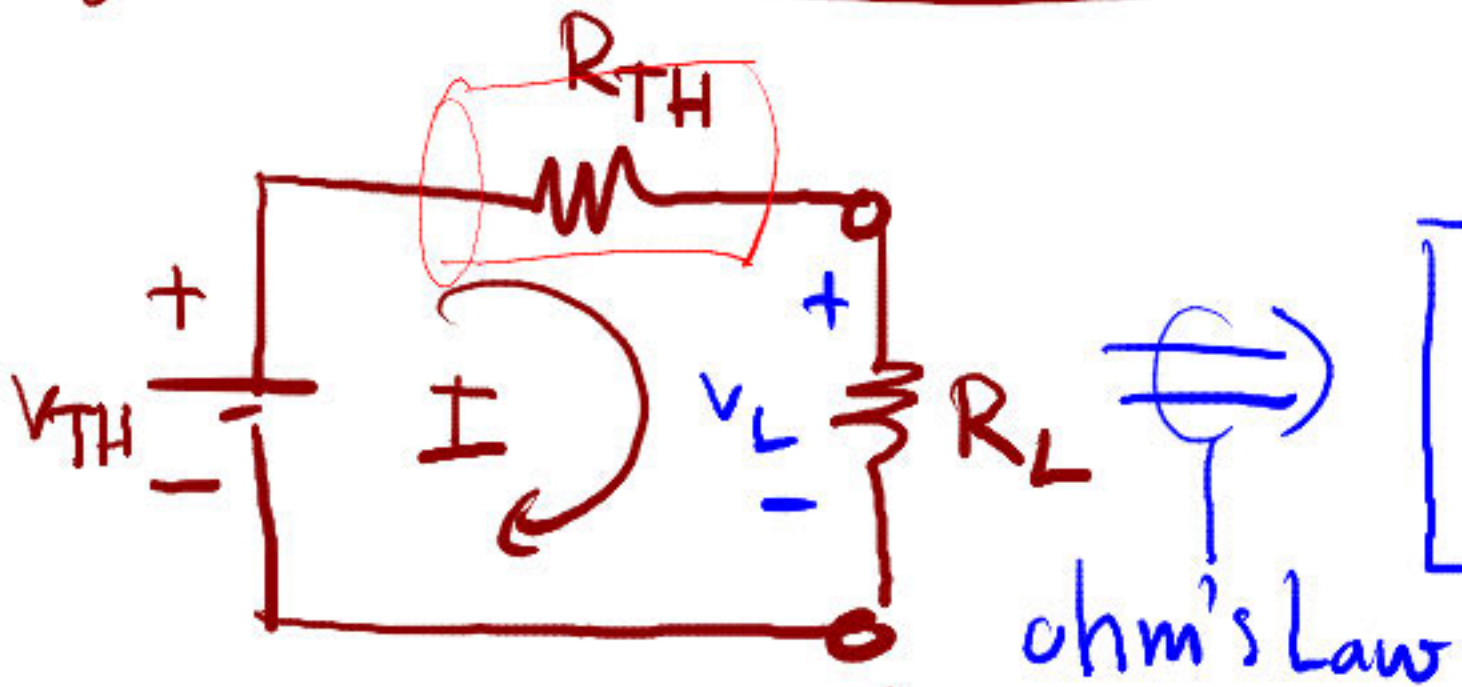

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}$$
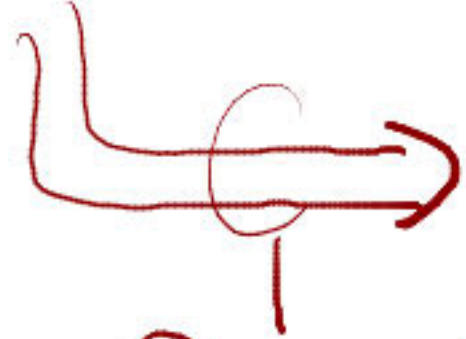
$$V_L = \frac{V_{TH} \cdot R_L}{R_{TH} + R_L}$$



Power $P_{R_L} = V_L \cdot I$

$P_{R_L} = \frac{V_L^2}{R_L}$

$P_{R_L} = I^2 \cdot R_L$

P_{max}
When $R_L = R_{TH}$

Q. you ①, ②, ③

①

$$V_L \cdot I = P_{R_L}$$

$$\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \cdot R_L \right) \cdot \left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \right) = P_{R_L} \Rightarrow \frac{V_{TH}^2}{4R_L} \quad \checkmark$$

$2R_L = R_{TH}$

$$R_{TH} = R_L$$

②②

$$\textcircled{2} \quad \frac{V_L^2}{R_L} = P_{R_L}$$

$$\frac{\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \cdot R_L \right)^2}{R_L} = P_{R_L} \Rightarrow \frac{V_{TH}^2}{4R_L}$$

$R_L = R_{TH}$

$$(3) \quad I^2 \cdot R_L = P_{R_L}$$

$$\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \right)^2 \cdot R_L = P_{R_L} \quad \Rightarrow \quad R_L = R_{TH}$$


$$\frac{V_{TH}^2}{4 R_L}$$

$$I = \frac{V_{TH}}{2 R_{TH}}, \quad V_L = \frac{V_{TH}}{2}, \quad V_{R_{TH}} = \frac{V_{TH}}{2}$$


$$P_{R_L} = \frac{V_{TH}^2}{4 R_L}$$

(24)


Ex 6 จานหา R_L ที่ทำให้ได้กำลังงานสูงสุด

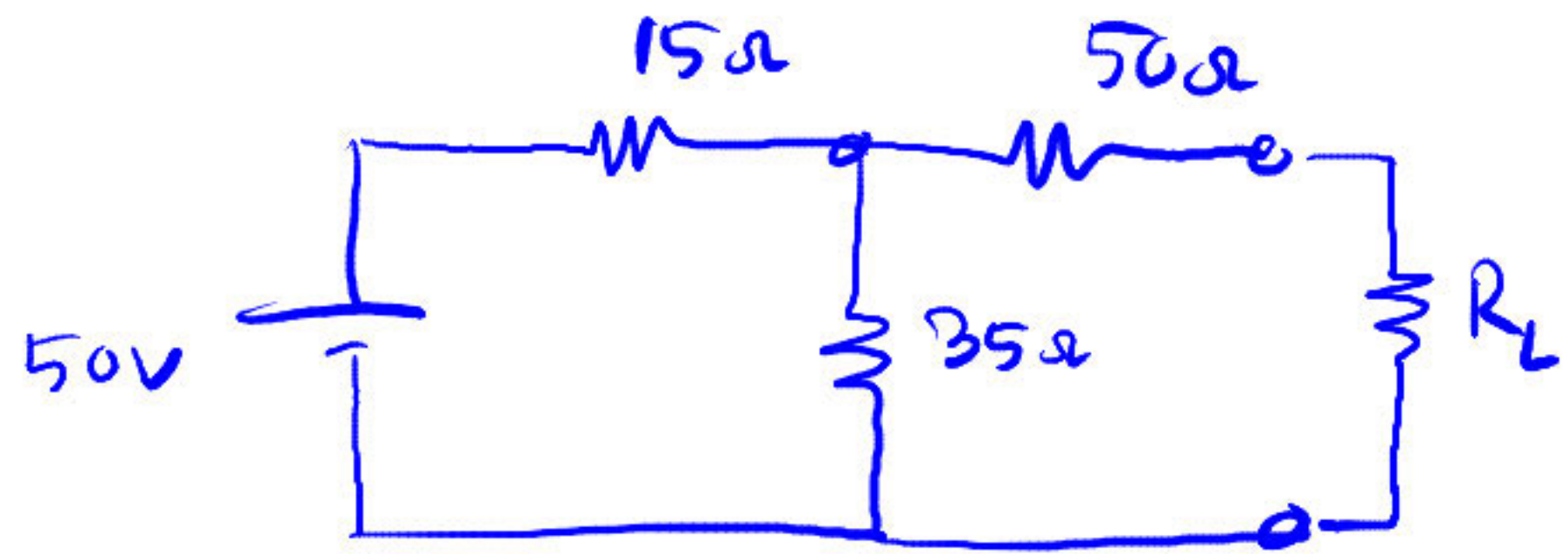

Step 1 ปิด R_L อด

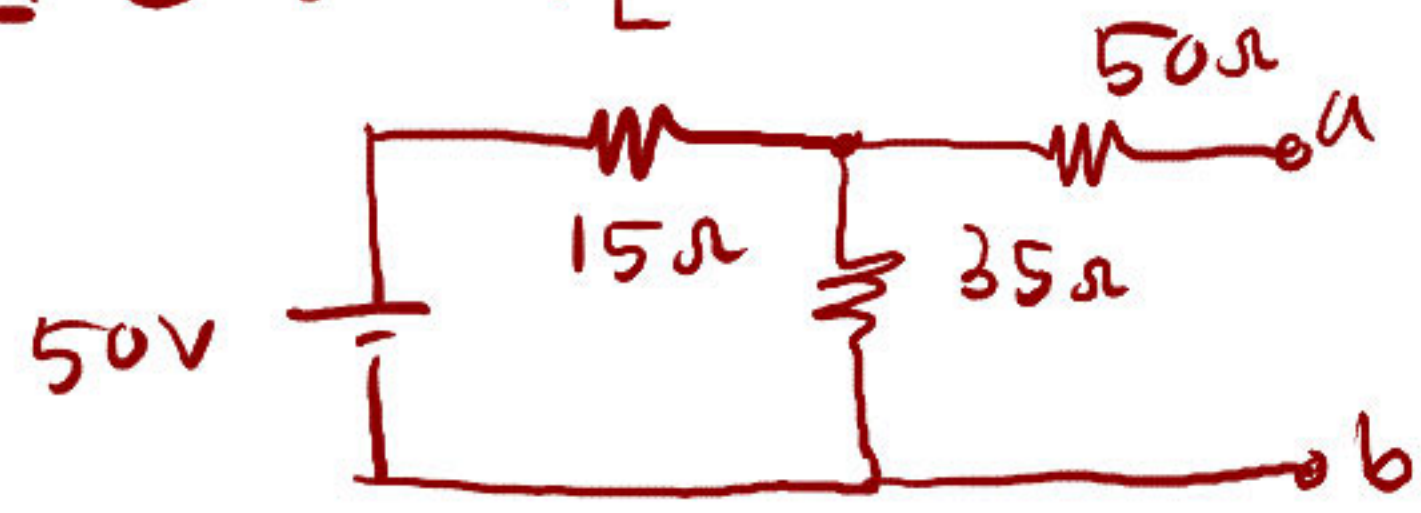


Step 2 หา R_{TH}

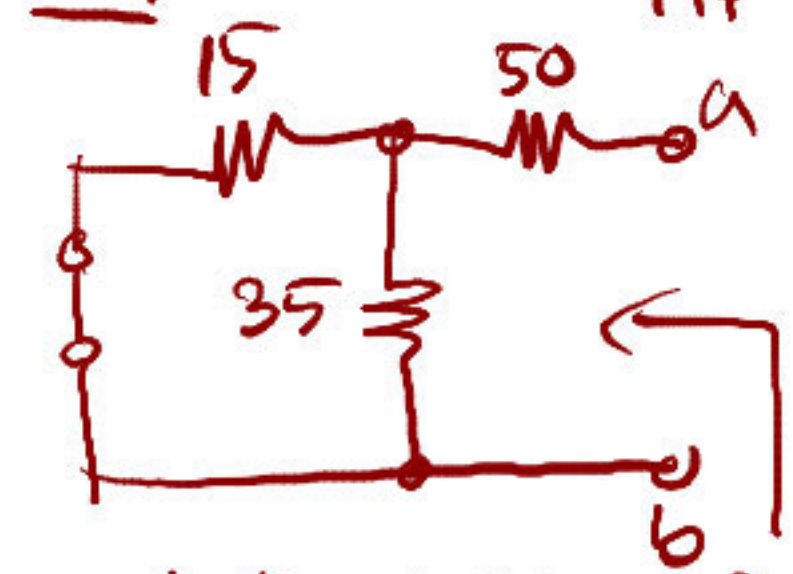

$$R_{TH} = 15 // 35 + 50$$
$$= 60.5 \Omega$$


(25)

Step ③ let $V_{ab} = V_{TH}$

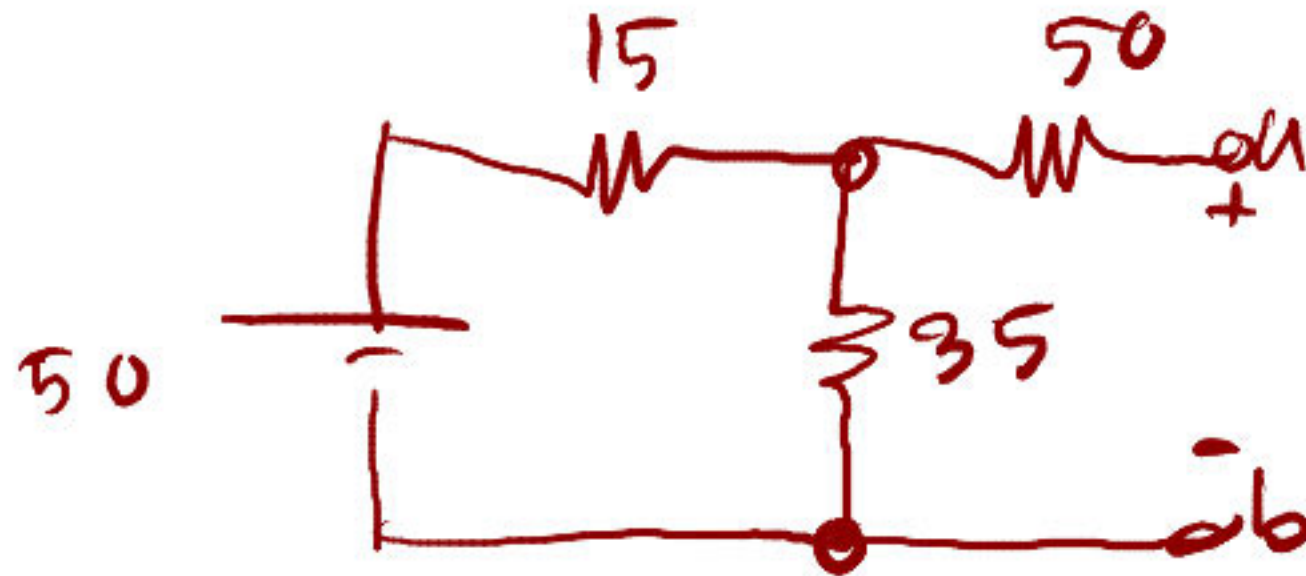

$$V_{TH} = \frac{35}{35 + 15} (50) = 35 \text{ V}$$

step ④

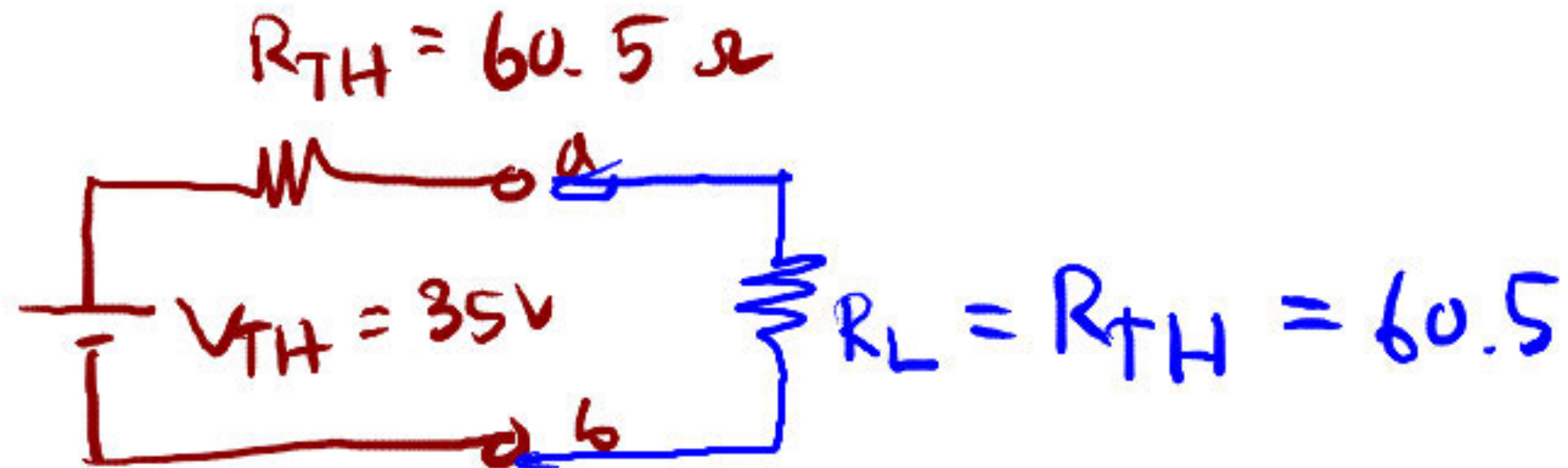

$$\therefore P_{R_L} = \frac{V_{TH}^2}{4R_L} = \frac{35^2}{4(60.5)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}$$